

DIGITALNA I MIKROPROCESORSKA TEHNIKA

1. UVOD

2. SINTEZA KOMBINACIJSKIH
LOGIČKIH STRUKTURA

3. SINTEZA SEKVENCIJALNIH
SKLOPOVA

4. OSNOVE ARHITEKTURE
MIKRORACAČUNALA

3. SINTEZA SEKVENCIJALNIH SKLOPOVA

3.1. SEKVENCIJALNI SKLOPOVI

3.2. ELEMENTARNI SKLOPOVI ZA
PAMĆENJE - BISTABILI

3.3. SLOŽENE STRUKTURE
S BISTABILIMA

3.4. DIGITALNI AUTOMATI
I SINTEZA AUTOMATA

3.5. PROGRAMABILNI AUTOMATI
I ALGORITMI

3.1. SEKVENCIJALNI SKLOPOVI

- **KOMBINACIJSKI SKLOPOVI**
(kombinacijske logičke strukture, KLS)
 - ovise samo o trenutnom ulazu
 - ne pamte prethodne događaje
 - nemaju memoriju, nemaju stanja (stateless)
- **SEKVENCIJALNI SKLOPOVI**
(bistabili, automati, algoritmi)
 - ovise o sadašnjem i prošlim ulazima - događajima
 - pamte prethodne događaje
 - imaju memoriju i stanja (statefull)

KAŠNJENJE I PAMĆENJE

- KAŠNJENJE

zadržavanje informacije u vremenu (nepoželjno)

- PAMĆENJE


zadržavanje informacije u vremenu (poželjno)

⇒ KAŠNJENJE = PAMĆENJE

ostvaruje se promjenom i zadržavanjem strukture materije i/ili energije

DISKRETNO VRIJEME


- Promatrajmo sklop:

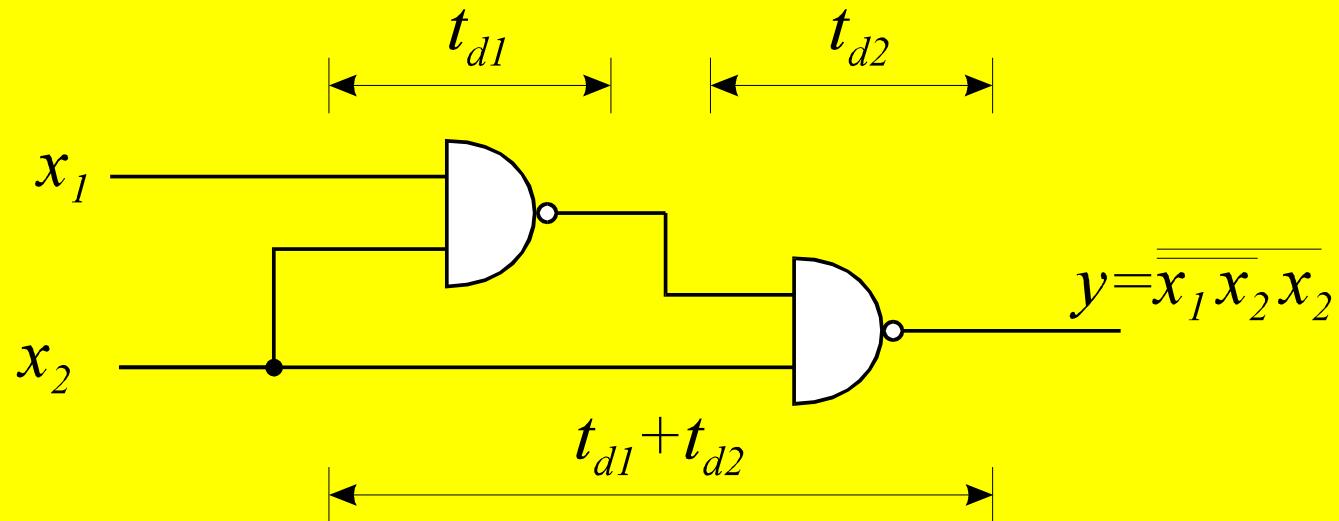

vidimo da ulazi djeluju na izlaz u trenucima
određenim kašnjenjem na logičkim vratima

DISKRETNO VRIJEME


- Definirajmo diskretno vrijeme:

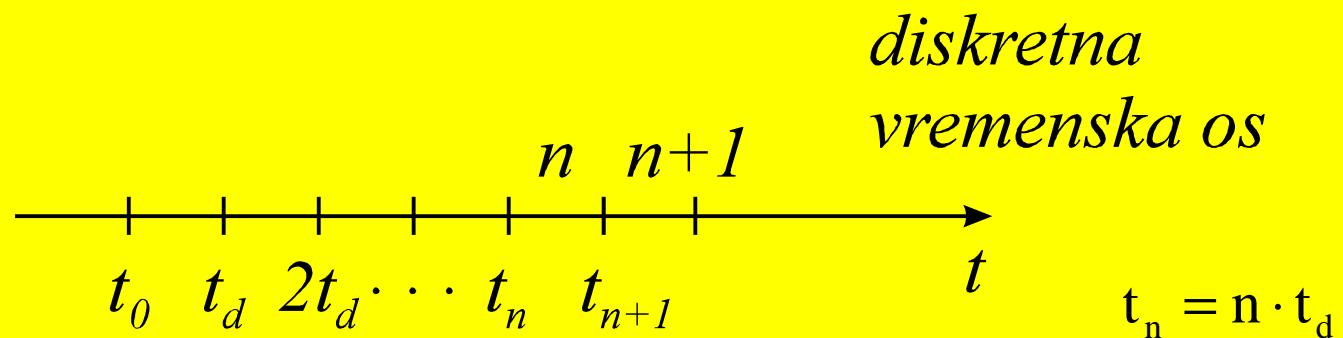

- promjene se dešavaju u trenucima t
- unutar perioda nema promjena
- t_n = sadašnji trenutak, t_{n+1} slijedeći trenutak
- n = sadašnji period, $n+1$ slijedeći period

POSLJEDICE KAŠNJENJA

- Pogledajmo ponašanje sklopa:

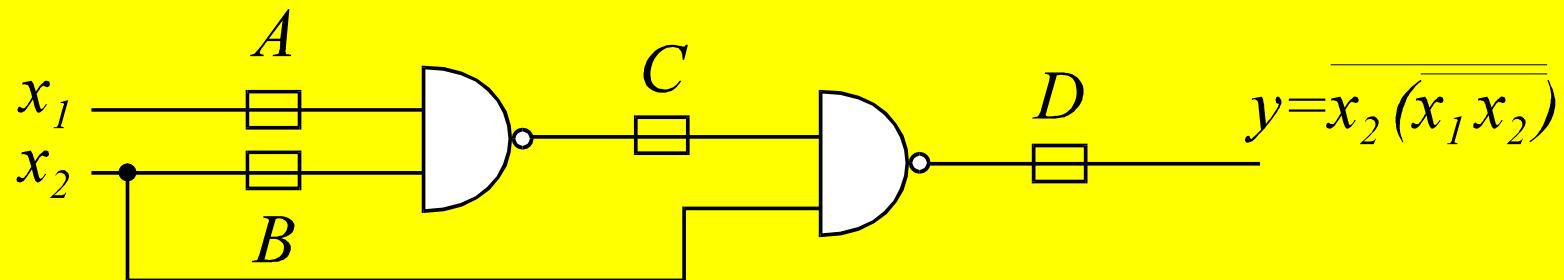

- mjerimo signale u mjernim točkama A, B, C i D
- u trenutku t_n kodna riječ ABCD čini **stanje** sklopa
- u nizu trenutaka sklop prolazi kroz **niz stanja**
- neka stanja su **stabilna**, a neka **nestabilna**

POSLJEDICE KAŠNJENJA


- Za neki konkretni vremenski niz na ulazu:

| x_1 | x_2 | A | B | C | D | |
|-------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | t_o |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | $t_o + t_d$ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | $t_o + 2t_d$ |

- stabilno stanje 1011, promjena na ulazu iz 10 u 11
- nestabilna stanja 1111 i 1100, impuls u trajanju t_d
- novo stabilno stanje 1101

POSLJEDICE KAŠNJENJA


- Isto, u vremenskom dijagramu:

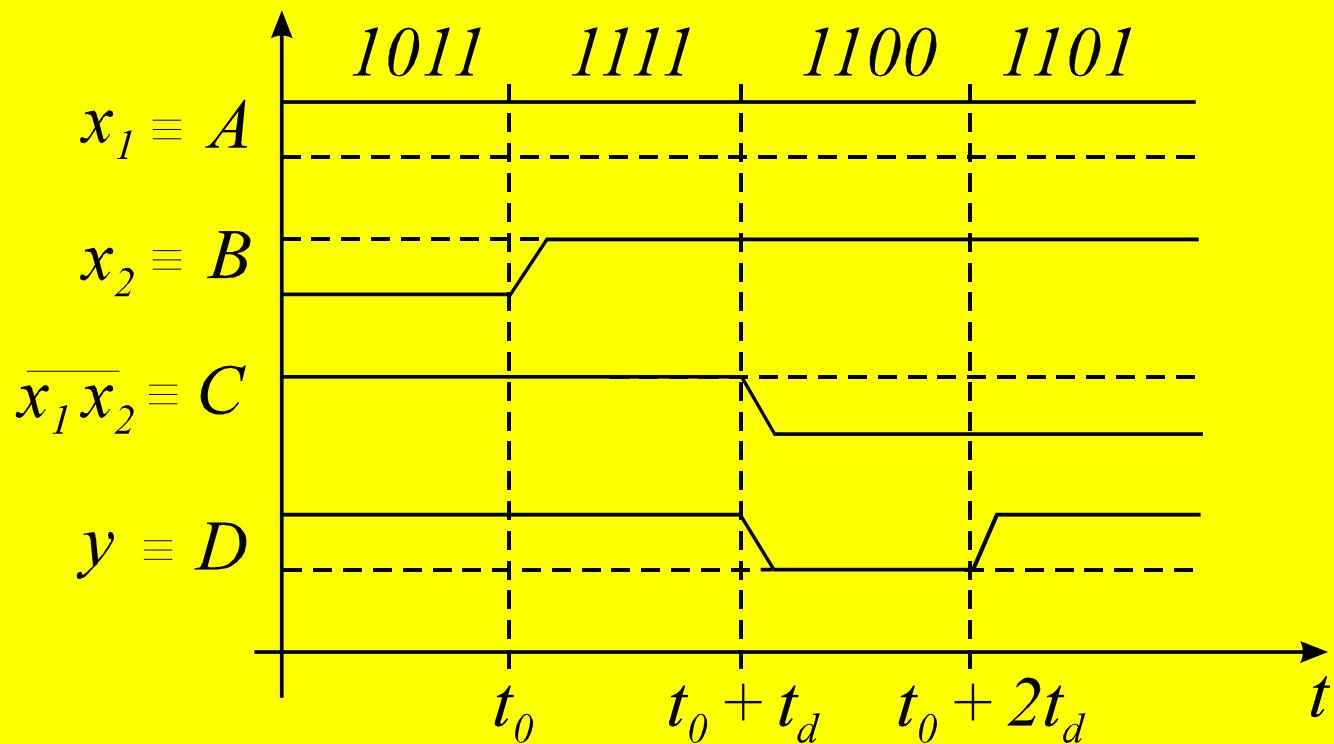

- neželjeni impuls 0 u trajanju t_d

POSLJEDICE KAŠNJENJA


- Isto, u Veitchevom dijagramu:

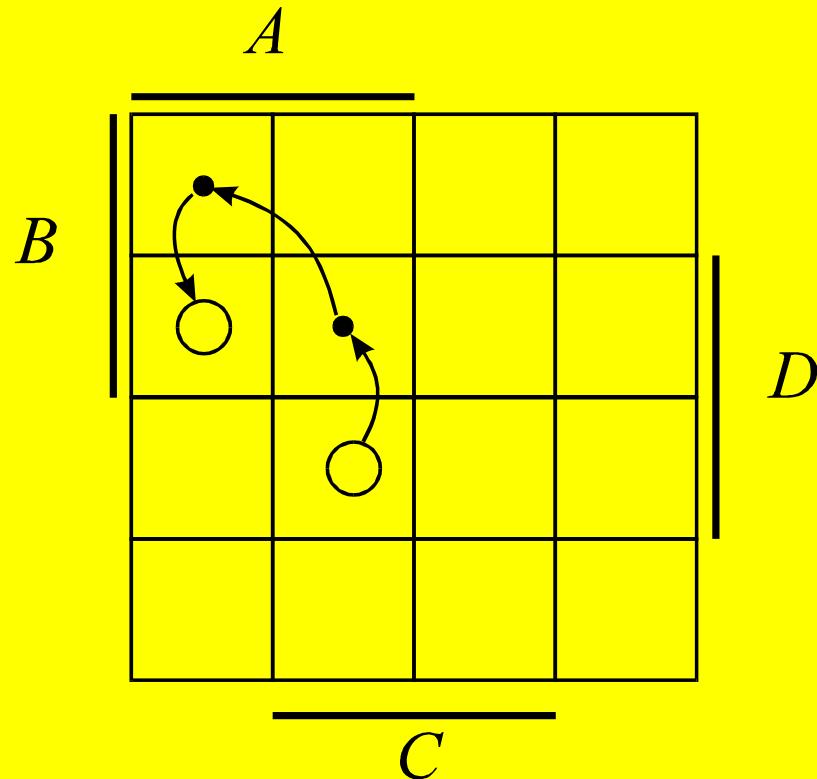

- (O) stabilno stanje
- (.) nestabilno stanje
- put kroz stanja
= trajektorija

POSLJEDICE KAŠNJENJA


- Isto, u usmjerenim grafom:

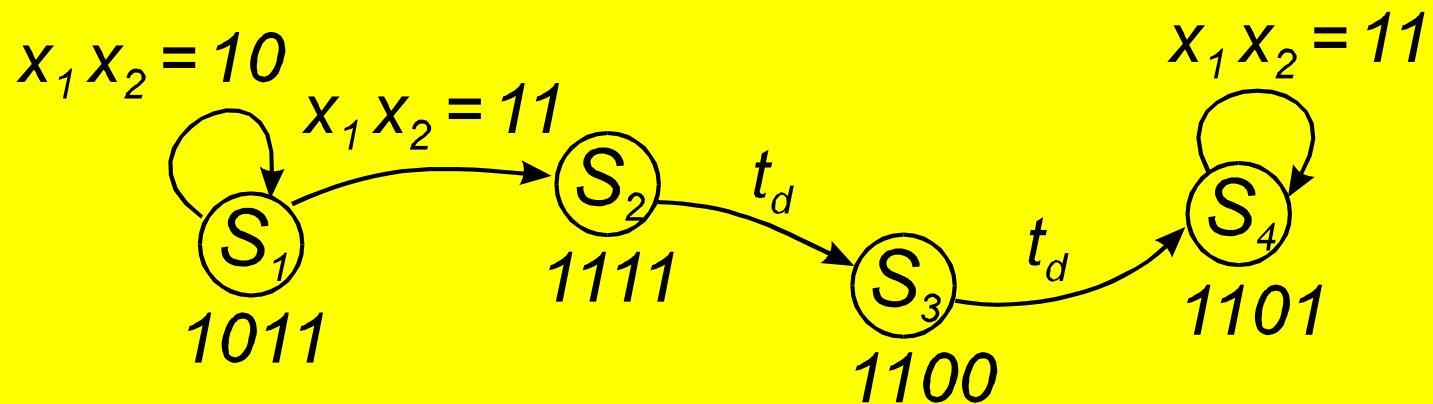

- krugovi: predstavljaju stanja
stabilna: dok je ulaz isti
nestabilna: traju t_d
- usmjerenе dužine: prijelazi, uz njih pišemo uzrok

PAMĆENJE

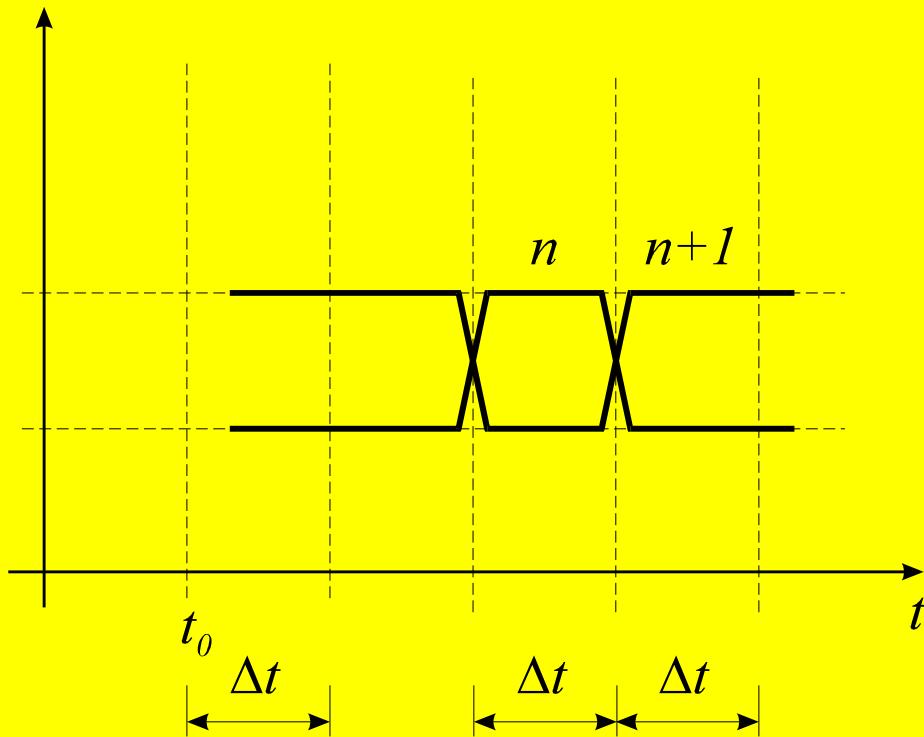
- Želimo pamtiti informaciju neko vrijeme:



- proširimo Δt na proizvoljno trajanje!

PAMĆENJE

- Time kompenziramo prijelaznu pojavu:

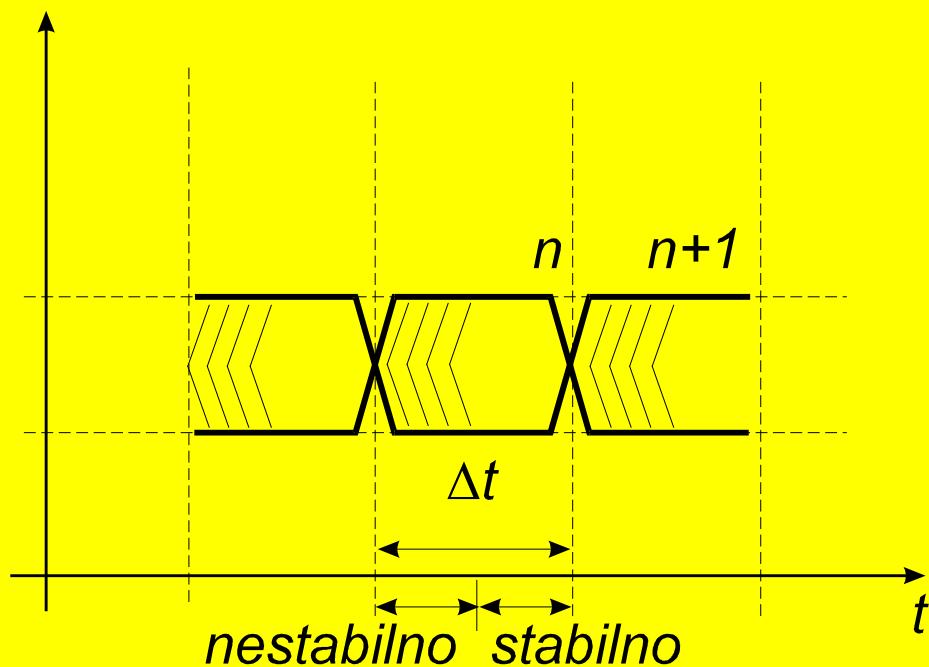


- Gradimo **sinkrone** sustave!

3.2. ELEMENTARNI SKLOPOVI ZA PAMĆENJE - BISTABILI

- U DIGITALNOJ TEHNICI
 - koristimo binarni brojevni sustav
 - pamtimo vrijednost Booleove varijable
 - dakle, pamtimo konstante 0 i 1
 - trebaju nam dva stabilna stanja
- ⇒ koristimo BISTABIL (flip-flop, latch)

BISTABIL


- Uvedimo povratnu vezu:

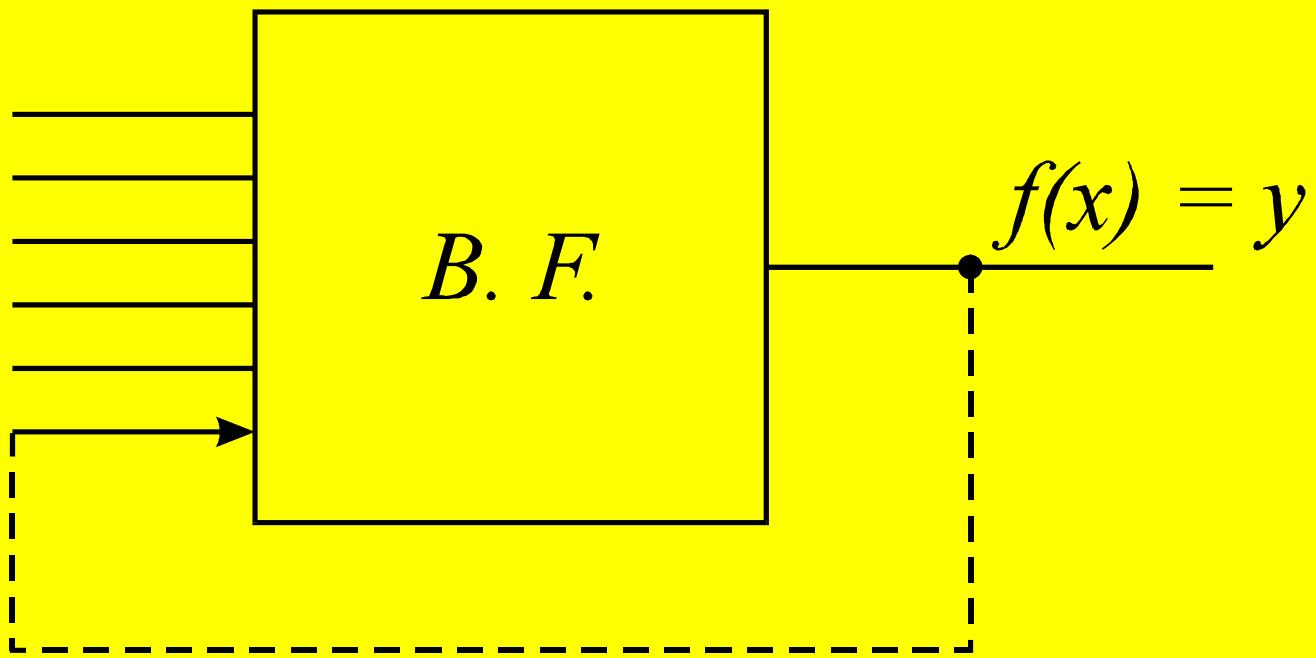

- izlaznu vrijednost dovodimo na ulaz
- izlaz podržava sam sebe, nakon $2*t_d$

BISTABIL


- Korištenjem dva tranzistora:

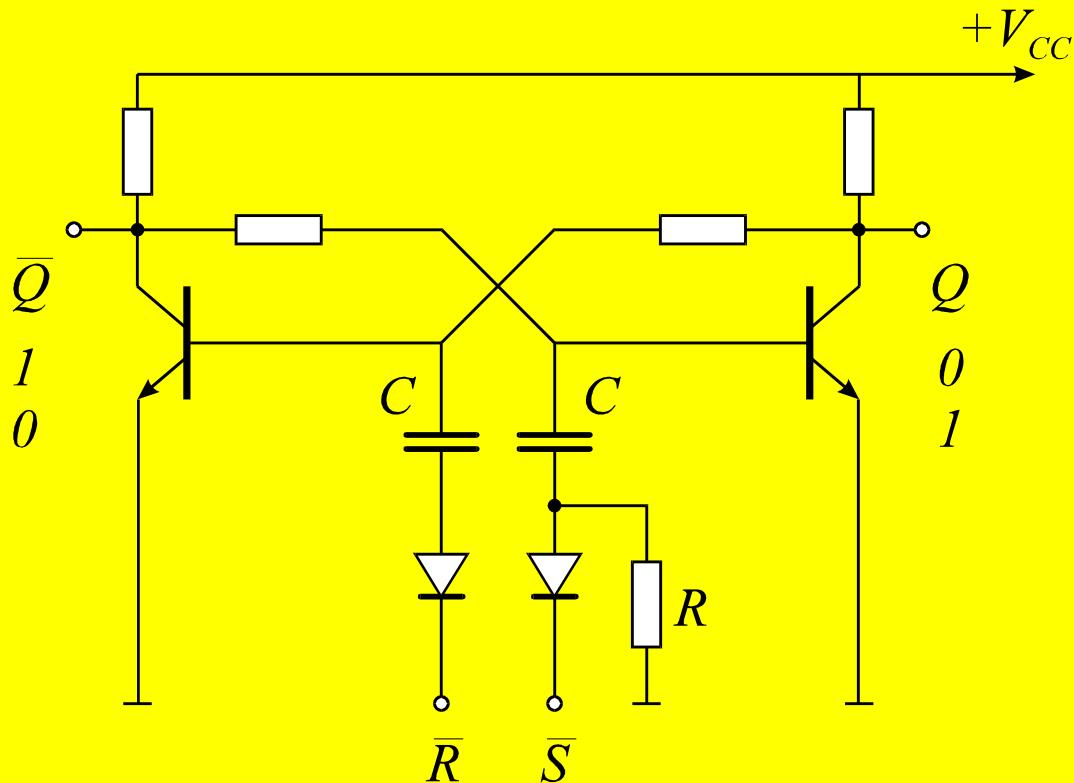

- snažna pozitivna povratna veza
- sprječava oscilacije

BISTABIL


- Stanje mijenjamo impulsima:

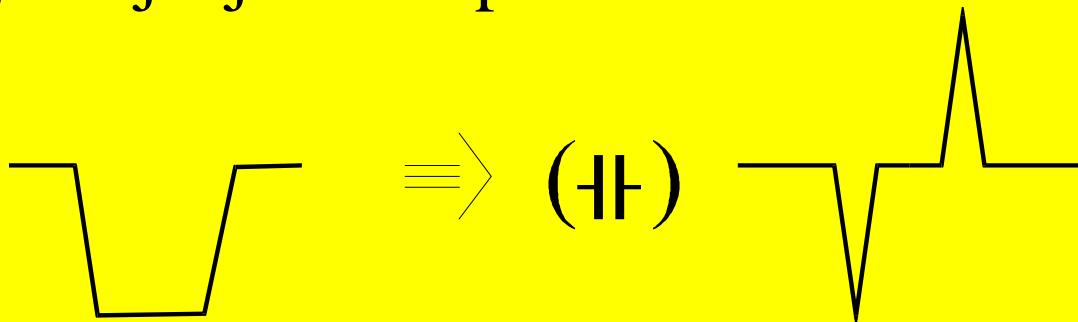

- kondenzatorom deriviramo signal
- diodom izdvojimo negativni impuls
- bistabil je osjetljiv na silazni brid signala
- RS bistabil je osnovni bistabil
- taktom definiramo **DISKRETNO VRIJEME**

RS BISTABIL


- Koristimo dvoja NI logička vrata:

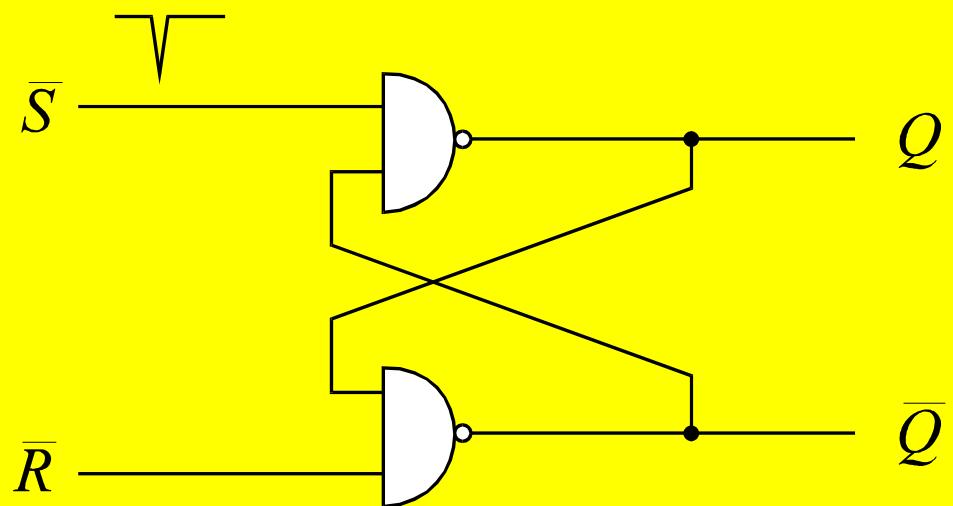

- impulsom 0 na gornjem ulazu upisujemo 1
- to je \bar{S} (Set, postavi 1)
- impulsom 0 na donjem ulazu upisujemo 0
- to je \bar{R} (Reset, vradi 0)

RS BISTABIL

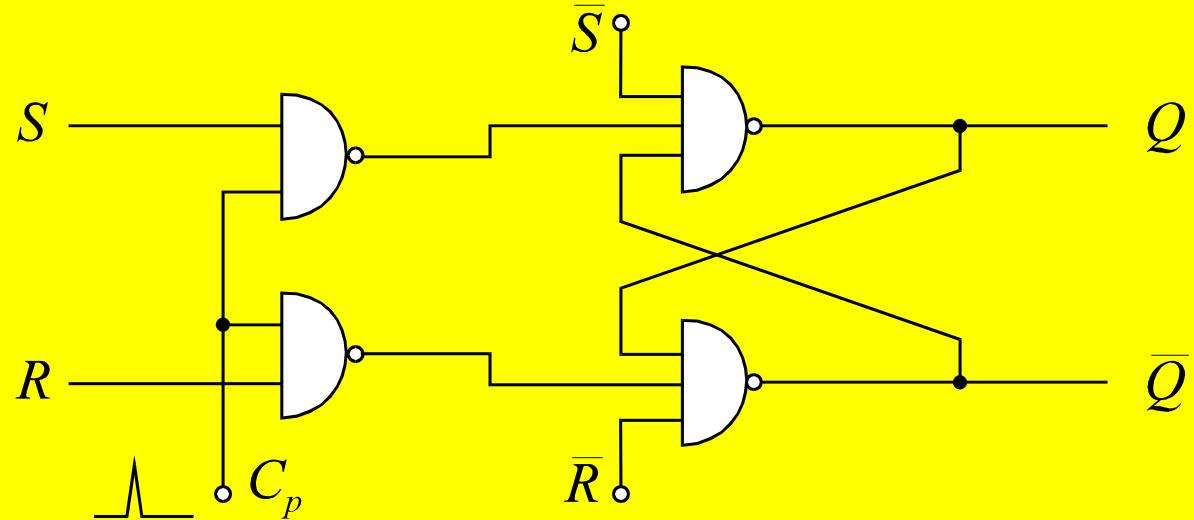
- Kontrolirajmo trenutak djelovanja ulaza:



- impulsom 1 na taktnom ulazu omogućavamo djelovanje S i R ulaza
- S i R ne smiju istovremeno biti u jedinici
- \bar{R} i \bar{S} su asinkroni ulazi (postavi početno stanje)

OPĆI BISTABIL

- Promatrajmo neki proizvoljni bistabil:

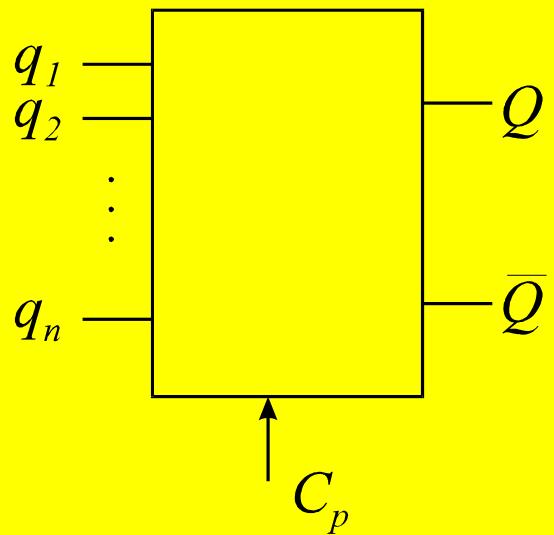

- u trenutku nastupa taktnog signala
bistabil mijenja stanje na osnovu:

- * vlastitog trenutnog stanja
- * vrijednosti na ulazima

ZAPISIVANJE BISTABILA

- Tablica prijelaza, potpuna:

| $(q_1 \ q_2 \ \dots \ q_n \ Q)^n$ | Q^{n+1} | Q^{n+1} |
|-----------------------------------|-----------|-------------|
| 0 0 ... 0 0 | 0 | Q^n |
| 0 0 ... 0 1 | 1 | |
| | 0 | \bar{Q}^n |
| : | 1 | |
| | 0 | 0 |
| | 1 | 0 |
| 1 1 ... 1 0 | 1 | 0 |
| 1 1 ... 1 1 | 1 | 1 |

- sliči tablici istine, ali ima vremenski odnos
- s lijeve strane su ulazne varijable i stanje u “n”
- s desne strane je buduće stanje, 0 ili 1

ZAPISIVANJE BISTABILA

- Skraćena tablica prijelaza:

| $(q_1 \ q_2 \ \dots \ q_n)^n$ | Q^{n+1} |
|-------------------------------|-------------|
| 0 0 ... 0 0 | Q^n |
| 0 0 ... 0 1 | \bar{Q}^n |
| : | |
| 1 1 ... 1 0 | 0 |
| 1 1 ... 1 1 | 1 |

- kao da je razbijena na parcijalne funkcije
- s lijeve strane su ulazne varijable u “n”
- s desne strane je buduće stanje, funkcija od Q^n

ZAPISIVANJE BISTABILA

- Bistabil zapisujemo i funkcijom prijelaza:

$$Q^{n+1} = f(Q, q_1, \dots, q_m)^n = (G_1 Q \vee G_2 \bar{Q})^n$$



- sliči Booleovoj funkciji
- ima vremenski odnos
- Q^{n+1} je funkcija $(Q, q_1, \dots, q_n)^n$
- pišemo u kanonskom obliku
- G_1 opisuje ponašanje bistabila kad je u 1
- G_2 opisuje ponašanje bistabila kad je u 0

STANDARDNI BISTABILI

- Neki bistabili se proizvode u integriranoj tehnologiji, pa ih zovemo standardnima:
 - RS
 - JK
 - T
 - D

STANDARDNI BISTABILI

- RS bistabil: simbol

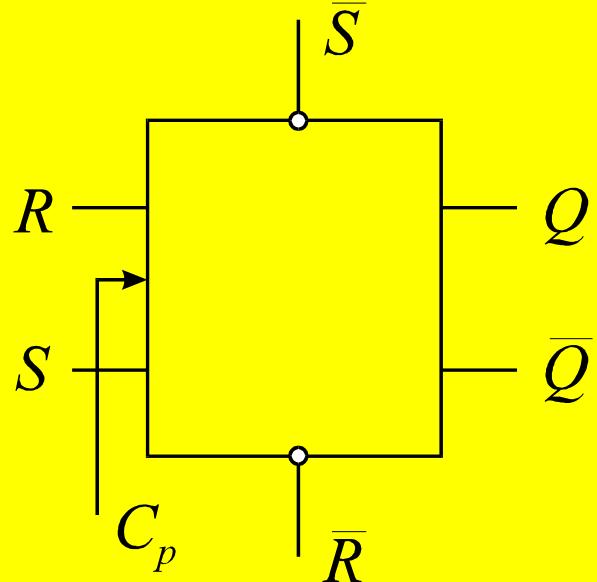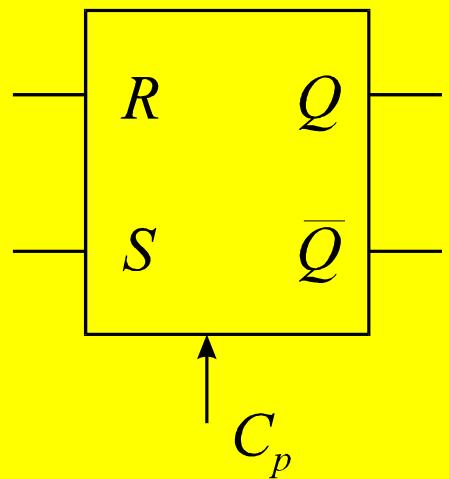

STANDARDNI BISTABILI


- RS bistabil (osnovni bistabil): tablice

| $(R \quad S)^n$ | | Q^{n+1} | $(R \quad S \quad Q)^n$ | | | Q^{n+1} |
|-----------------|---|-----------|-------------------------|---|---|-----------|
| 0 | 0 | Q^n | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | | 1 | 1 | 0 | X |
| | | | 1 | 1 | 1 | X |

- X neodređen prijelaz
- uvjet RS=0

STANDARDNI BISTABILI

- RS bistabil: funkcija prijelaza

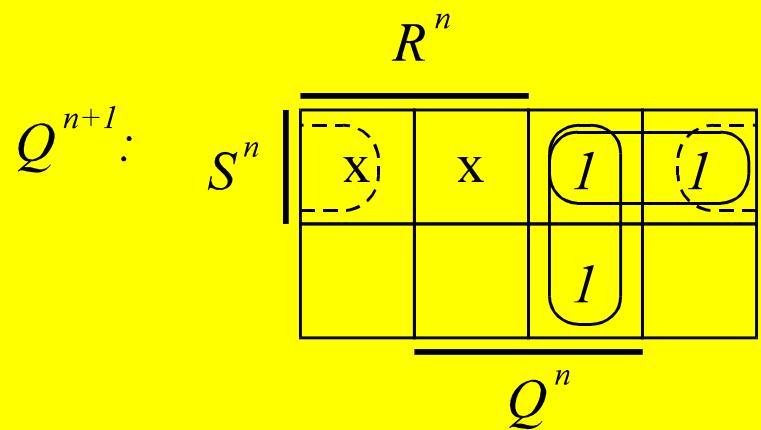

uvjet $RS=0$
osiguravamo izvana!

$$Q^{n+1} = (\overline{R} Q \vee S \overline{Q})^n$$

$$G_1 = \overline{R} \quad G_2 = S$$



$$Q^{n+1} = (\overline{R} Q \vee \overline{R} S)^n$$

$$Q^{n+1} = (\overline{R} (Q \vee S))^n$$

$$Q^{n+1} = (\overline{R} Q \vee S)^n$$

STANDARDNI BISTABILI

- JK bistabil: simbol

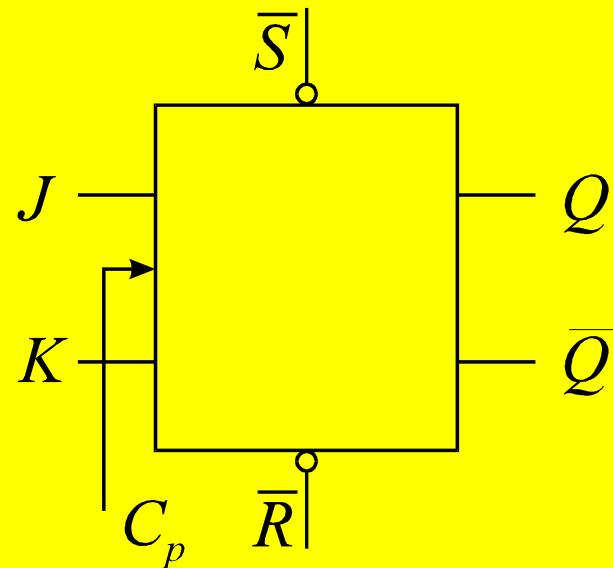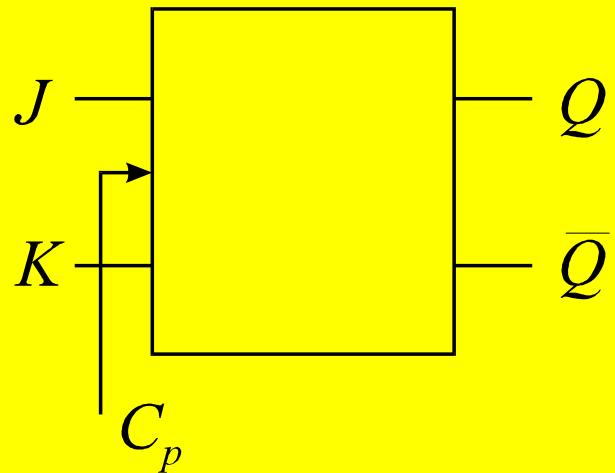

STANDARDNI BISTABILI

- JK bistabil (univerzalni bistabil): tablice

| $(J \quad K)^n$ | Q^{n+1} | $(J \quad K \quad Q)^n$ | Q^{n+1} |
|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|
| 0 0 | Q^n | 0 0 0 | 0 |
| 0 1 | 0 | 0 0 1 | 1 |
| 1 0 | 1 | 0 1 0 | 0 |
| 1 1 | \bar{Q}^n | 0 1 1 | 0 |
| potpuno upravlјiv | | 1 0 0 | 1 |
| sa ulaza | | 1 0 1 | 1 |
| | | 1 1 0 | 1 |
| | | 1 1 1 | 0 |


STANDARDNI BISTABILI

- JK bistabil: funkcija prijelaza

$$Q^{n+1} : \quad K^n \mid \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \overline{J^n} & & \\ \hline I & & G_1 & G_2 \\ \hline I & I & I & \\ \hline \overline{Q^n} & & & \\ \hline \end{array} \quad Q^{n+1} = (\bar{K}Q \vee J\bar{Q})^n$$
$$G_1 = \bar{K} \qquad \qquad G_2 = J$$

STANDARDNI BISTABILI

- T bistabil (brojila): tablice

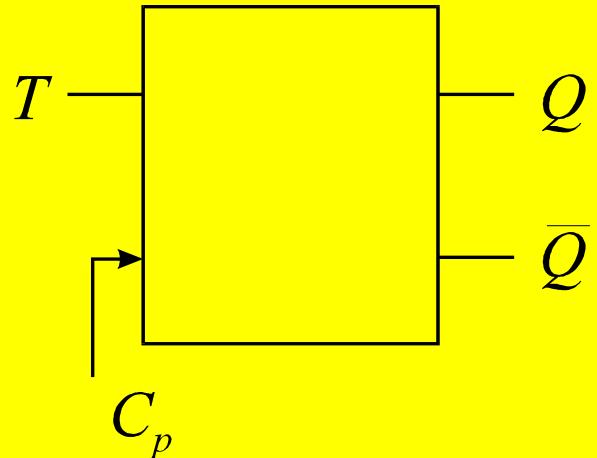


| T^n | Q^{n+1} |
|-------|-------------|
| 0 | Q^n |
| 1 | \bar{Q}^n |

STANDARDNI BISTABILI

- T bistabil: simbol i funkcija prijelaza

| $(T \quad Q)^n$ | | Q^{n+1} |
|-----------------|---|-----------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

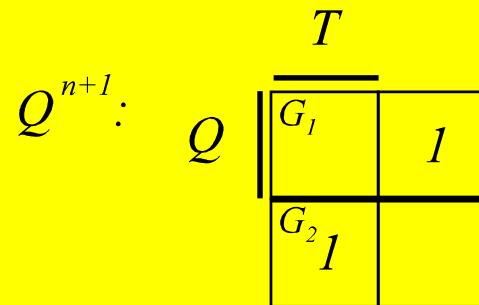


$$Q^{n+1} = (\overline{T}Q \vee T\overline{Q})^n$$

$$G_1 = \overline{T} \qquad \qquad G_2 = T$$

$$G_1 = \overline{G}_2$$

STANDARDNI BISTABILI

- D bistabil (registri): tablice

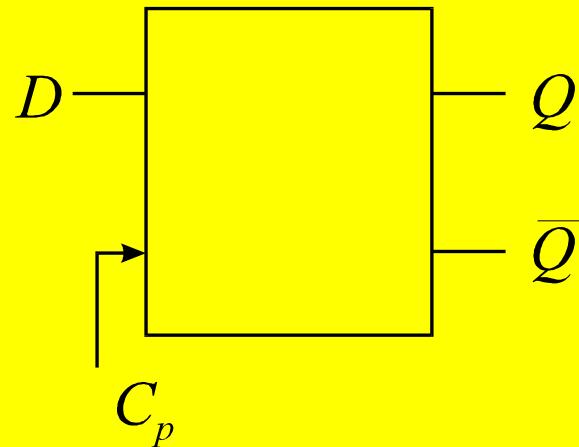


| D^n | Q^{n+1} |
|-------|-----------|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

STANDARDNI BISTABILI

- D bistabil: simbol i funkcija prijelaza

| $(D \quad Q)^n$ | | Q^{n+1} |
|-----------------|---|-----------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

$$Q^{n+1}:$$

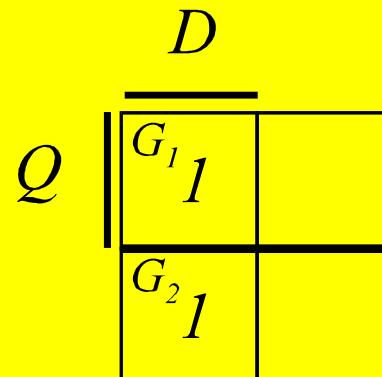

$$Q^{n+1} = (DQ \vee D\bar{Q})^n$$


$$G_1 = D \quad G_2 = D$$

$$G_1 = G_2$$

$$Q^{n+1} = D^n$$

SINTEZA OPĆIH BISTABILA

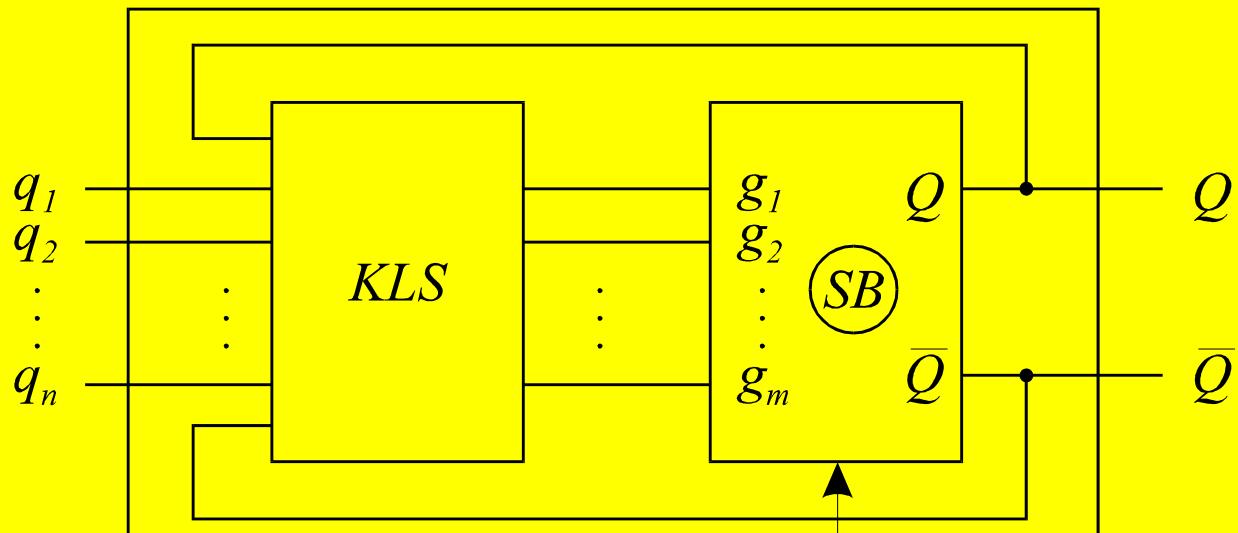- Koristimo standardne bistabile i MODEL:



- izlaz općeg = izlaz standardnog \Rightarrow isti prijelazi
- KLS modificira ulaze da bi standardni obavljao iste prijelaze

$$Q_{OB}^n = Q_{SB}^n \quad Q_{OB}^{n+1} = Q_{SB}^{n+1}$$

SINTEZA OPĆIH BISTABILA

- METODA REKONSTRUKCIJE (za RS i T):

| $(q_1 \quad q_2 \dots q_n \quad Q)^n$ | Q^{n+1} | $(g_1 \quad g_2 \dots \quad g_m)^n$ |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 0 | → 0 | ... |
| 0 | → 1 | ... |
| 1 | → 0 | ... |
| 1 | → 1 | ... |

- potpunu tablicu prijelaza nadopunimo potrebnim ulazima u standardni bistabil da bi radio iste prijelaze
- lijeva i dodana desna strana čine TABLICU ISTINE za KLS

SINTEZA OPĆIH BISTABILA

- Rekonstrukciju obavljamo prema tablici:

| Q^n | \rightarrow | Q^{n+1} | R | S | J | K | T | D |
|-------|---------------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \rightarrow | 0 | r | 0 | 0 | r | 0 | 0 |
| 0 | \rightarrow | 1 | 0 | 1 | 1 | r | 1 | 1 |
| 1 | \rightarrow | 0 | 1 | 0 | r | 1 | 1 | 0 |
| 1 | \rightarrow | 1 | 0 | r | r | 0 | 0 | 1 |

- dobivena na osnovu potpunih tablica standardnih bistabila

SINTEZA OPĆIH BISTABILA


- Primjer: RS, NI realizirati JK bistabil
 - rekonstruirajmo potrebne ulaze u RS bistabil

| (J | K | Q^n | Q^{n+1} | (R | S) ⁿ |
|----|---|-------|-----------|----|-----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | r | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | r |
| 0 | 1 | 0 | 0 | r | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | r |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |


- jednostavna kontrola uvjeta RS=0

SINTEZA OPĆIH BISTABILA

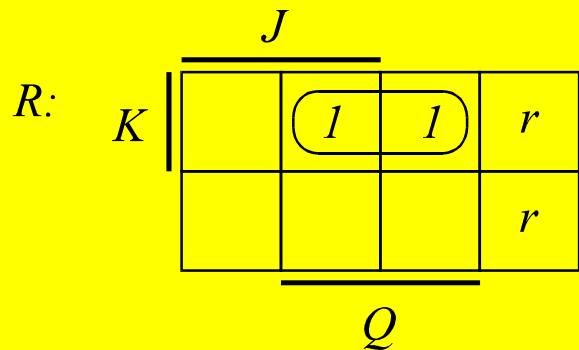- Primjer: RS, NI realizirati JK bistabil
 - minimizacija:



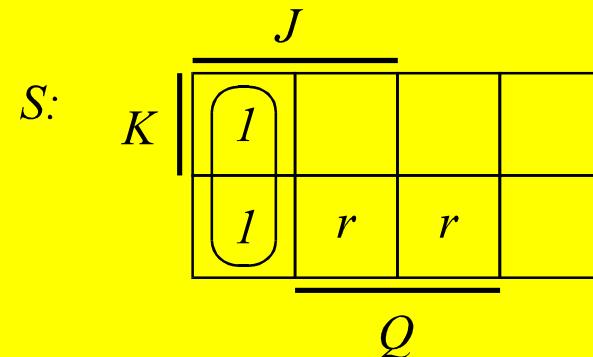
$$R = K Q = \overline{\overline{K}} \overline{\overline{Q}}$$



$$S = J \overline{Q} = \overline{\overline{J}} \overline{\overline{Q}}$$


SINTEZA OPĆIH BISTABILA

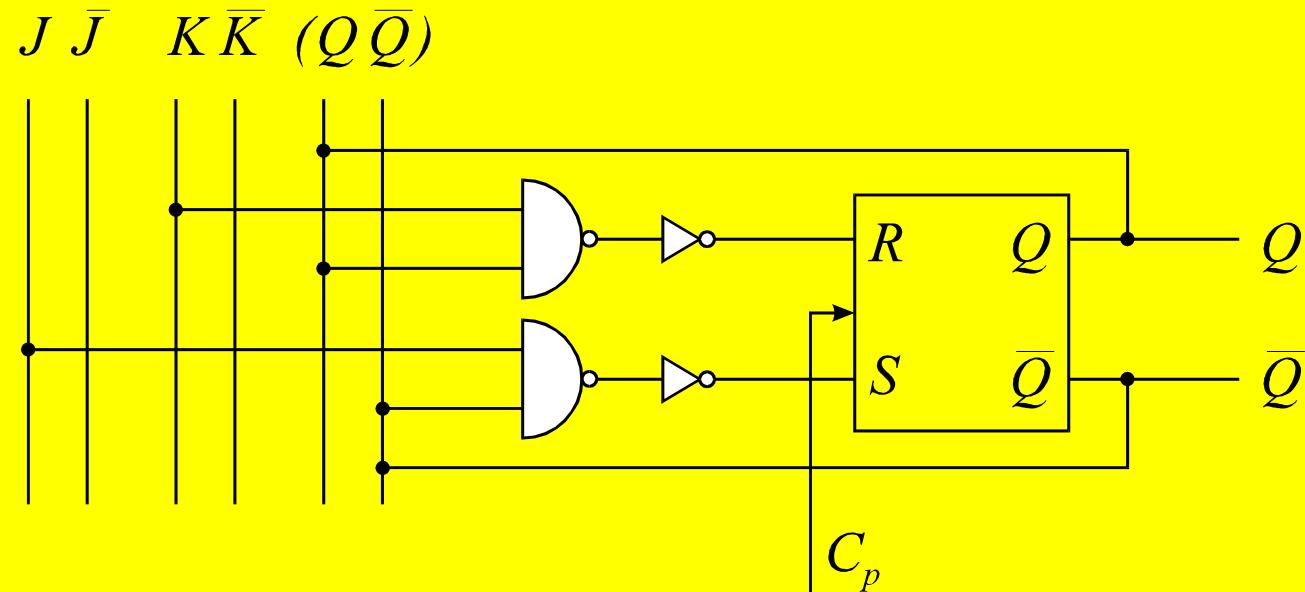- Primjer: RS, NI realizirati JK bistabil
 - shema:



SINTEZA OPĆIH BISTABILA

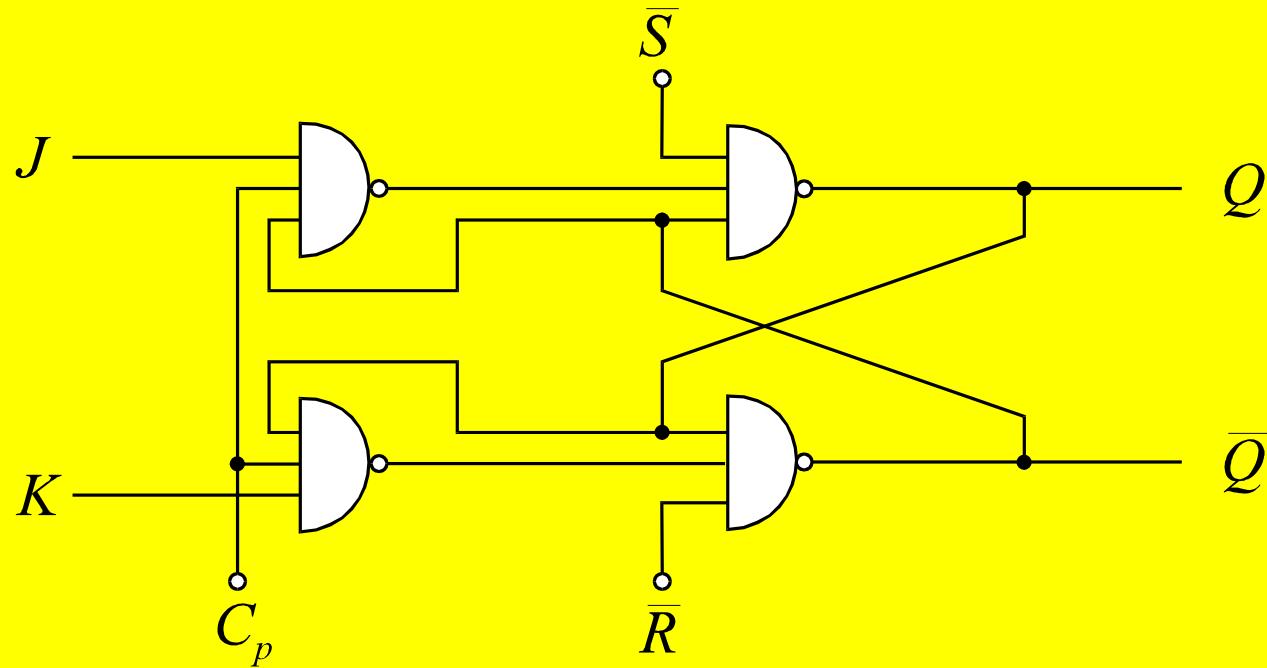- Primjer: RS, NI realizirati JK bistabil
 - shema stvarnog sklopa:



SINTEZA OPĆIH BISTABILA

- METODA IZJEDNAČAVANJA (za JK bistabil):
 - izjednačimo jednadžbe prijelaza aplikacionu (općeg bistabila) i karakterističnu (standardnog bistabila)

$$Q_{SB}^{n+1} = Q_{OB}^{n+1} \quad (H_1 Q \vee H_2 \bar{Q})^n = (G_1 Q \vee G_2 \bar{Q})^n$$

$$H_1 = G_1 \quad H_2 = G_2$$

- za JK bistabil

$$\bar{K} Q \vee J \bar{Q} = G_1 Q \vee G_2 \bar{Q} = f(q_1, q_2, \dots, q_m)^n$$

$$K = \bar{G}_1 \quad J = G_2$$

SINTEZA OPĆIH BISTABILA

- METODA ZA D BISTABIL:
 - istovremeno i metoda rekonstrukcije
i metoda izjednačavanja
 - zasniva se na:
- $$Q^{n+1} = D^n$$
- tablica prijelaza je ujedno tablica istine za KLS:

| $(q_1 \quad q_2 \dots q_m \quad Q)^n$ | $Q^{n+1}=D^n$ |
|---------------------------------------|---------------|
| | |

PRIMJERI SINTEZE OPĆIH BISTABILA

- REALIZIRATI BISTABIL AB:
zadan skraćenom tablicom

| A | B | Q^{n+1} |
|---|---|-------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | Q^n |
| 1 | 0 | \bar{Q}^n |
| 1 | 1 | 1 |

PRIMJERI SINTEZE OPĆIH BISTABILA

- ZA BISTABIL AB:
napišemo potpunu tablicu i rekonstruiramo:

| (A | B | Q^n | Q^{n+1} | R | S | T | \bar{T} | D |
|----|---|-------|-----------|---|---|---|-----------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | r | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | r | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | r | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | r | 0 | 1 | 1 |

PRIMJERI SINTEZE OPĆIH BISTABILA

- Realizirati bistabil AB korištenjem RS i NI:
 - minimiziramo KLS prema rekonstruiranim R i S

$R:$

| | | A | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|
| | | B | | | r |
| | | | | r | |
| | | | | | r |
| | | | I | I | r |
| | | | | Q | |

$S:$

| | | A | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|
| | | B | | | r |
| | | | | r | |
| | | | | | r |
| | | | I | r | r |
| | | | I | | |
| | | | | Q | |


$$R = \overline{B} Q = \overline{\overline{B}} \overline{Q}$$

$$S = A \overline{Q} = \overline{A} \overline{\overline{Q}}$$

PRIMJERI SINTEZE OPĆIH BISTABILA


- Realizirati bistabil AB korištenjem RS i NI:
 - nacrtamo shemu

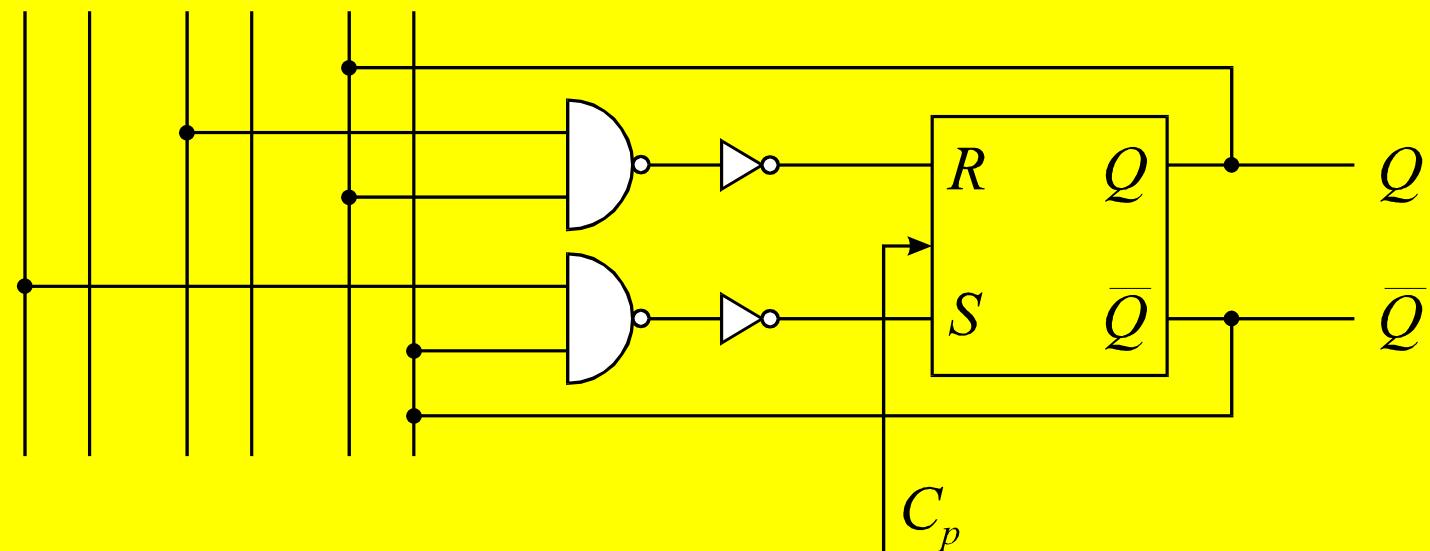$A \bar{A} \quad B \bar{B} \quad (Q \bar{Q})$



PRIMJERI SINTEZE OPĆIH BISTABILA

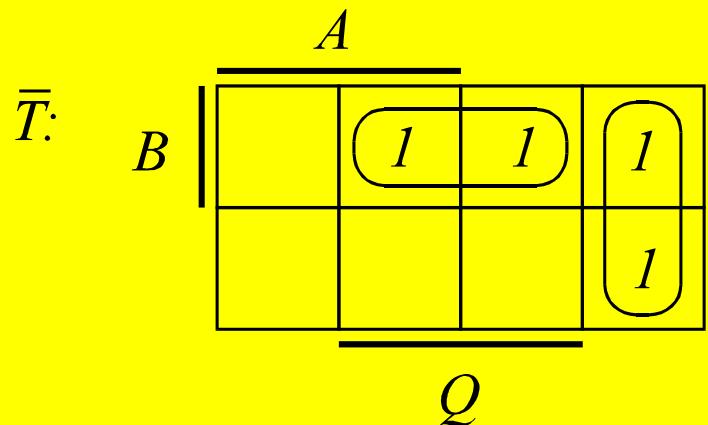- Realizirati bistabil AB korištenjem T i NILI:
 - minimiziramo KLS prema rekonstruiranom \bar{T}




$$\bar{T} = \overline{\overline{B}} \overline{Q} \vee \overline{\overline{A}} \overline{Q} \quad /-$$

$$T = \overline{\overline{B} \vee \overline{Q}} \vee \overline{A \vee Q}$$

PRIMJERI SINTEZE OPĆIH BISTABILA


- Realizirati bistabil AB korištenjem T i NILI:
 - nacrtamo shemu
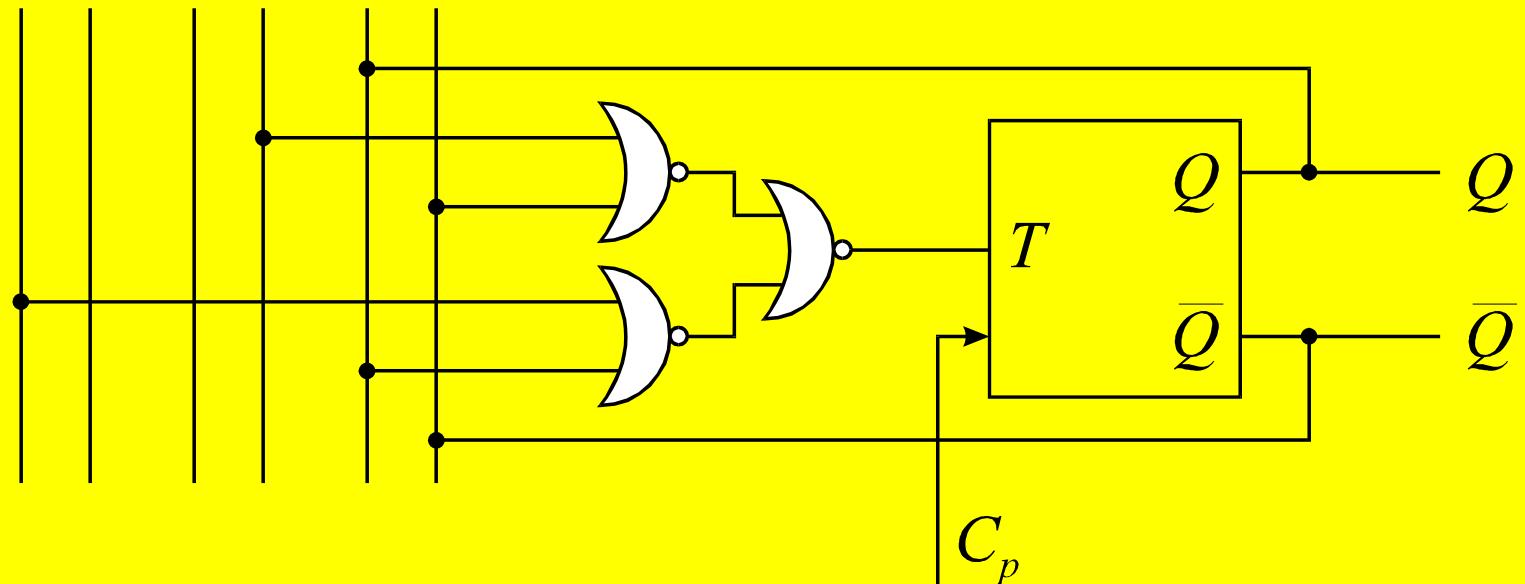
$$A \bar{A} \quad B \bar{B} \quad (Q \bar{Q})$$



PRIMJERI SINTEZE OPĆIH BISTABILA

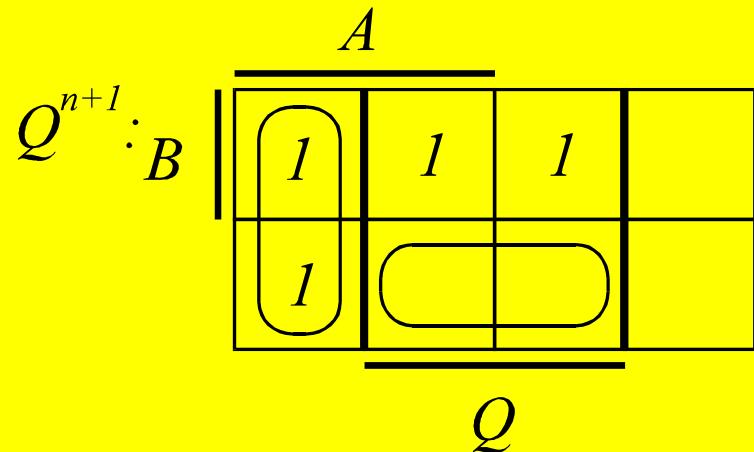- Realizirati bistabil AB korištenjem JK i NI ili NILI:
 - metoda izjednačavanja
 - upišemo Q^{n+1} , minimiziramo \bar{G}_1 i G_2




| NI | NILI |
|-----------------|-----------------------|
| $K = \bar{G}_1$ | $\bar{K} = G_1$ |
| $J = G_2$ | $\bar{J} = \bar{G}_2$ |

$$Q^{n+1} = G_1 Q \vee G_2 \bar{Q} \quad \bar{Q} = \bar{K} Q \vee J \bar{Q} \quad \Rightarrow \quad K = \bar{B} \quad J = A$$


PRIMJERI SINTEZE OPĆIH BISTABILA

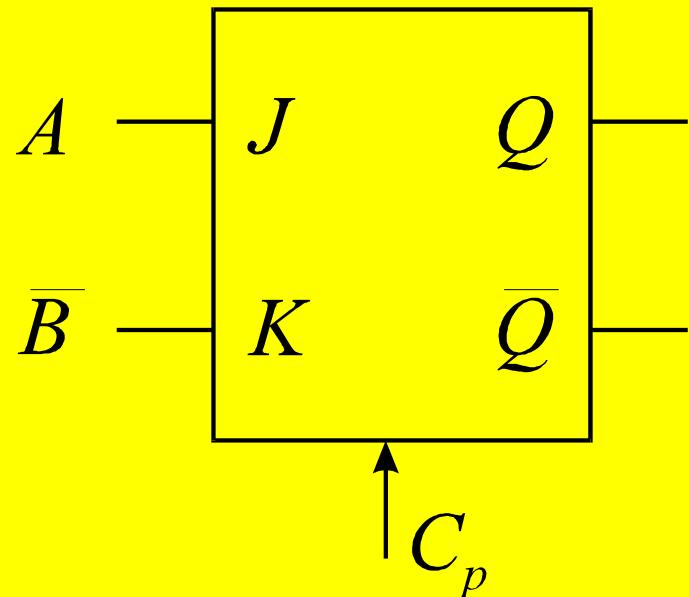- Realizirati bistabil AB korištenjem JK i NI ili NILI:
 - nacrtamo shemu



PRIMJERI SINTEZE OPĆIH BISTABILA

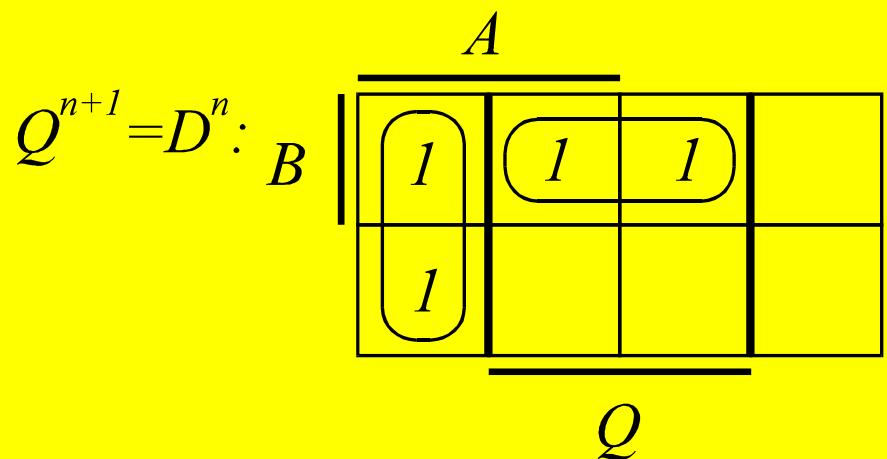- Realizirati bistabil AB korištenjem D i NI:
 - minimiziramo D:




$$D = A \bar{Q} \vee B Q \quad / =$$

$$D = \overline{\overline{A} \overline{Q} \overline{B} Q}$$

PRIMJERI SINTEZE OPĆIH BISTABILA

- Realizirati bistabil AB korištenjem D i NI:
 - nacrtamo shemu

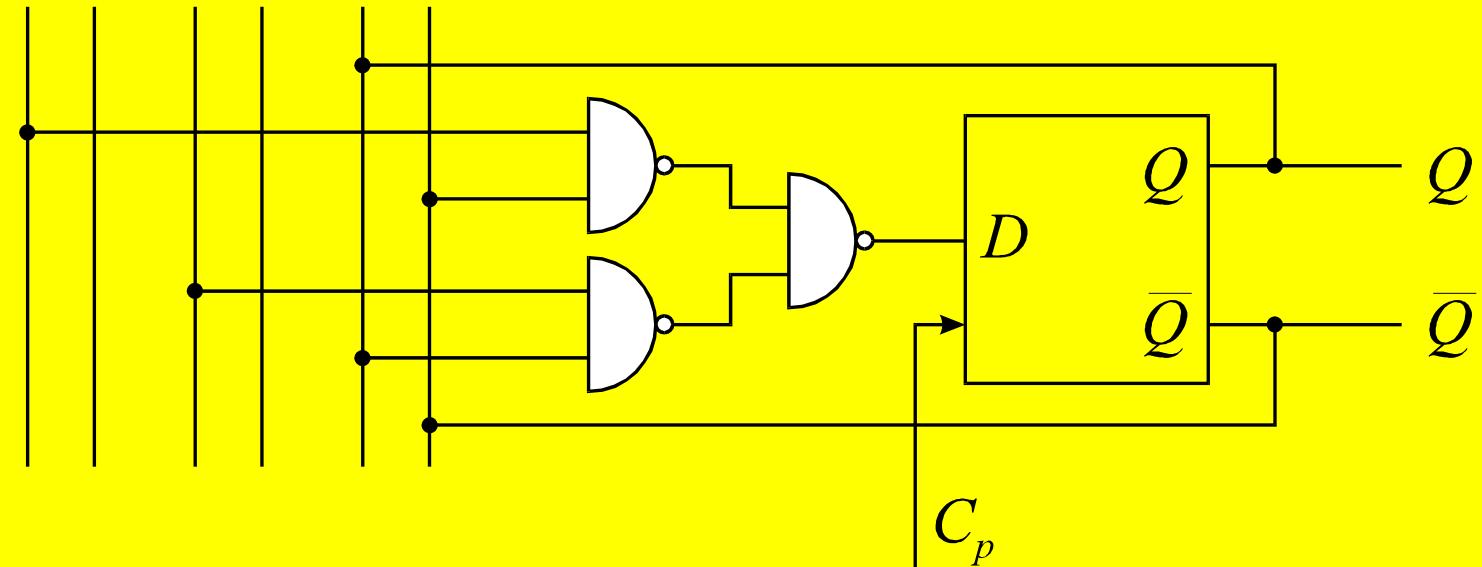$A \bar{A} \quad B \bar{B} \quad (Q \bar{Q})$




3.3. SLOŽENE STRUKTURE S BISTABILIMA

- REGISTAR (pamtilo, buffer)
- POMAČNI REGISTAR (shift registar)
- BROJILO (counter)


SLOŽENE STRUKTURE

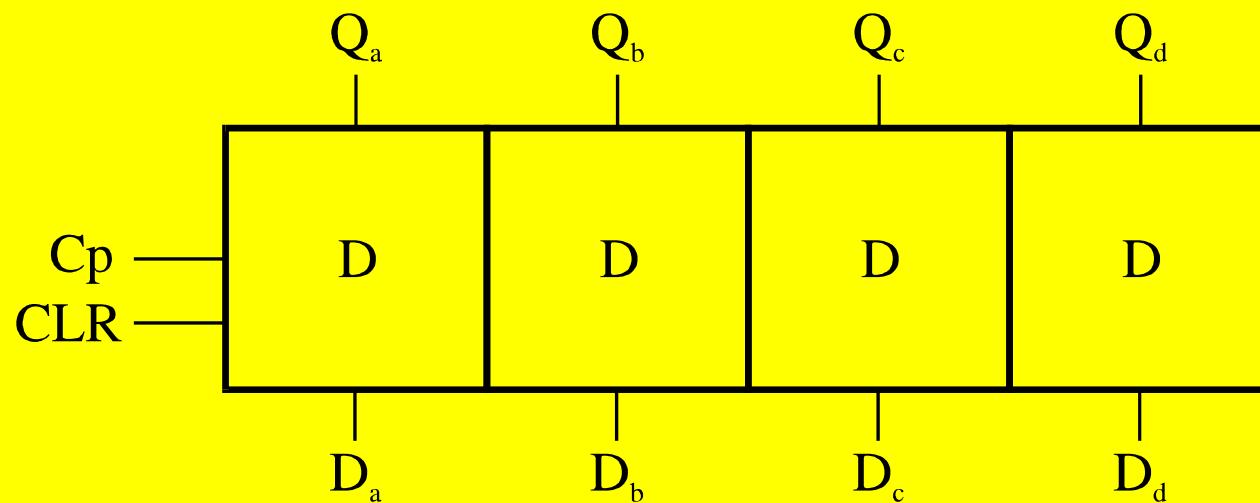- REGISTAR:
 - više D bistabila sa zajedničkim taktnim ulazom
 - pamti kodnu riječ sa ulaza kao cjelinu
 - nekad zajednički R ulaz (početno stanje 0)




SLOŽENE STRUKTURE

- REGISTAR: 74374

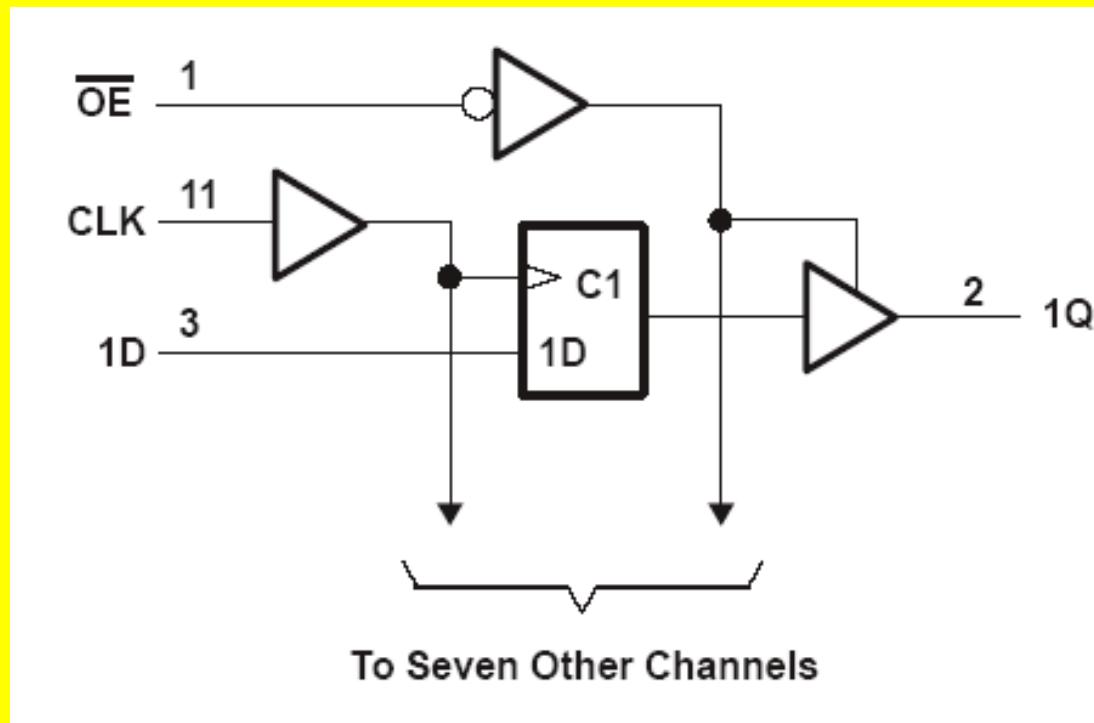


SLOŽENE STRUKTURE

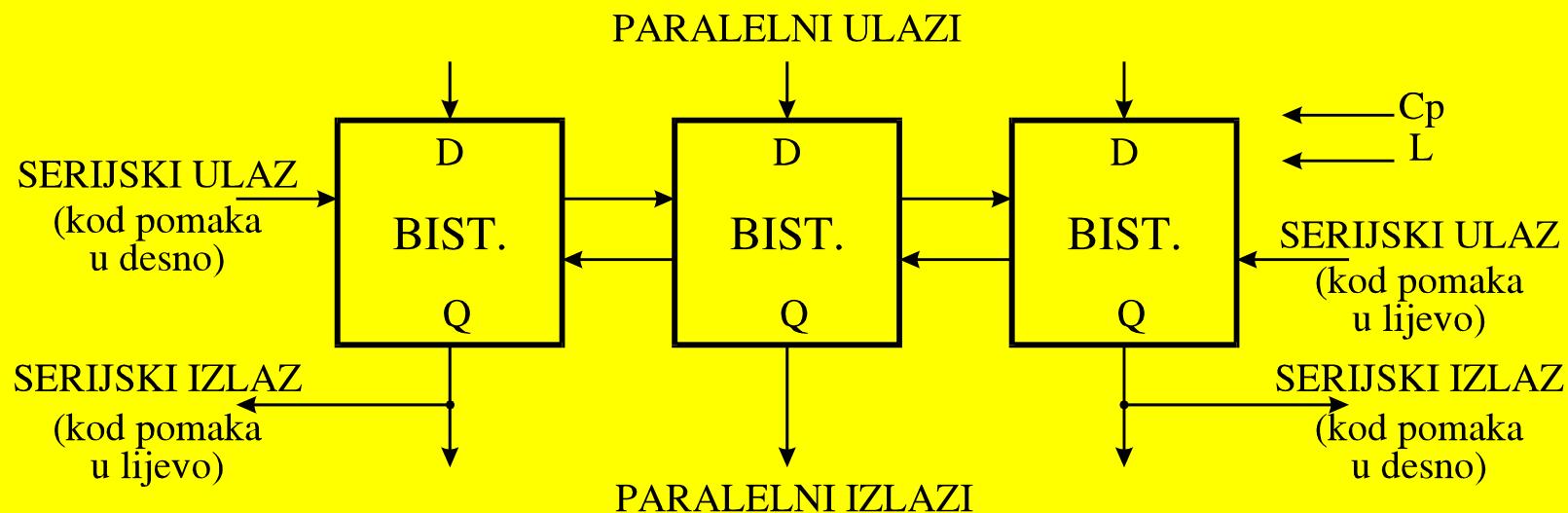- POMAČNI REGISTAR:
 - ulaz spojen na izlaz
 - kodnu riječ pomiče u desno ili lijevo
 - množenje/dijeljenje s 2, paralelno-serijska pretv.




SLOŽENE STRUKTURE

- POMAČNI REGISTAR: 74299

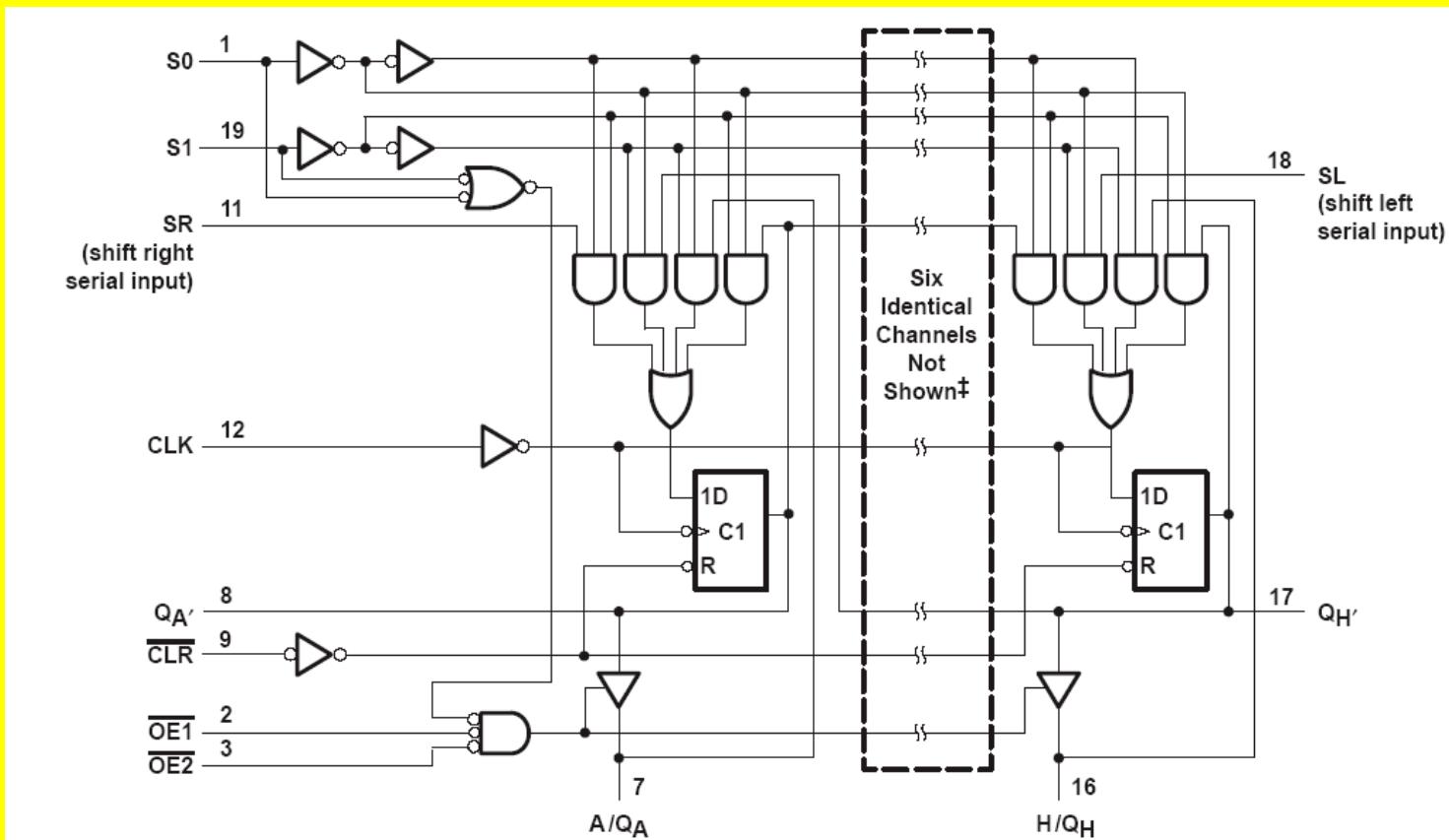


SLOŽENE STRUKTURE

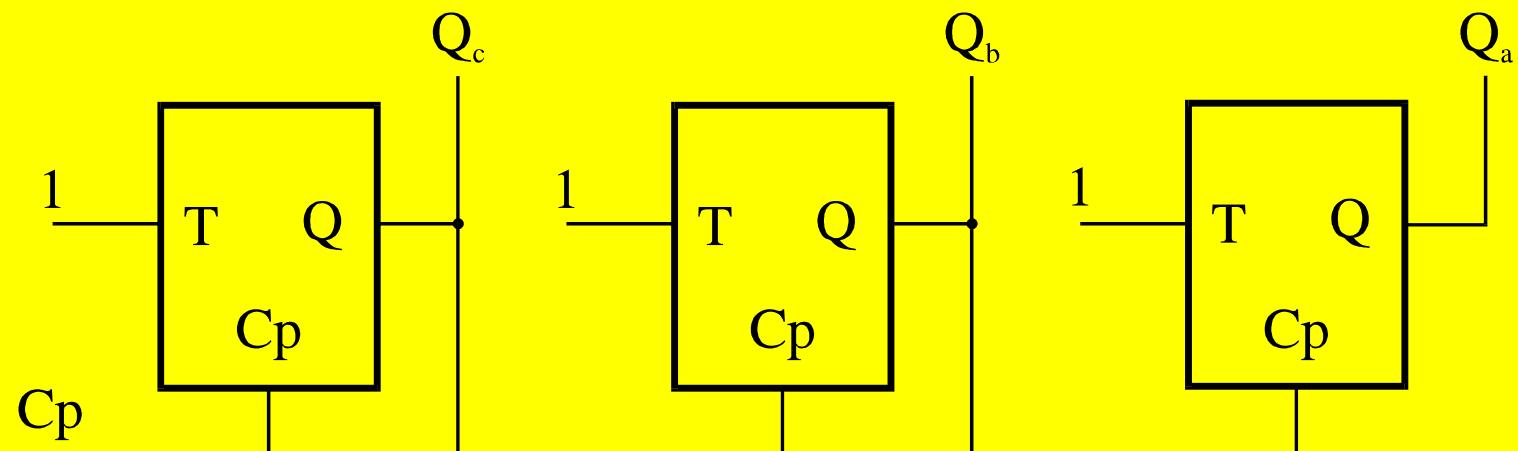- BROJILO (asinkrono):
 - taktni ulaz spojen na izlaz (asinkroni rad)
 - generira niz kodnih riječi
 - binarno brojilo ($0..2^n-1$), dekadsko brojilo (0..9)




SLOŽENE STRUKTURE

- BROJILO (sinkrono, binarno): 74193

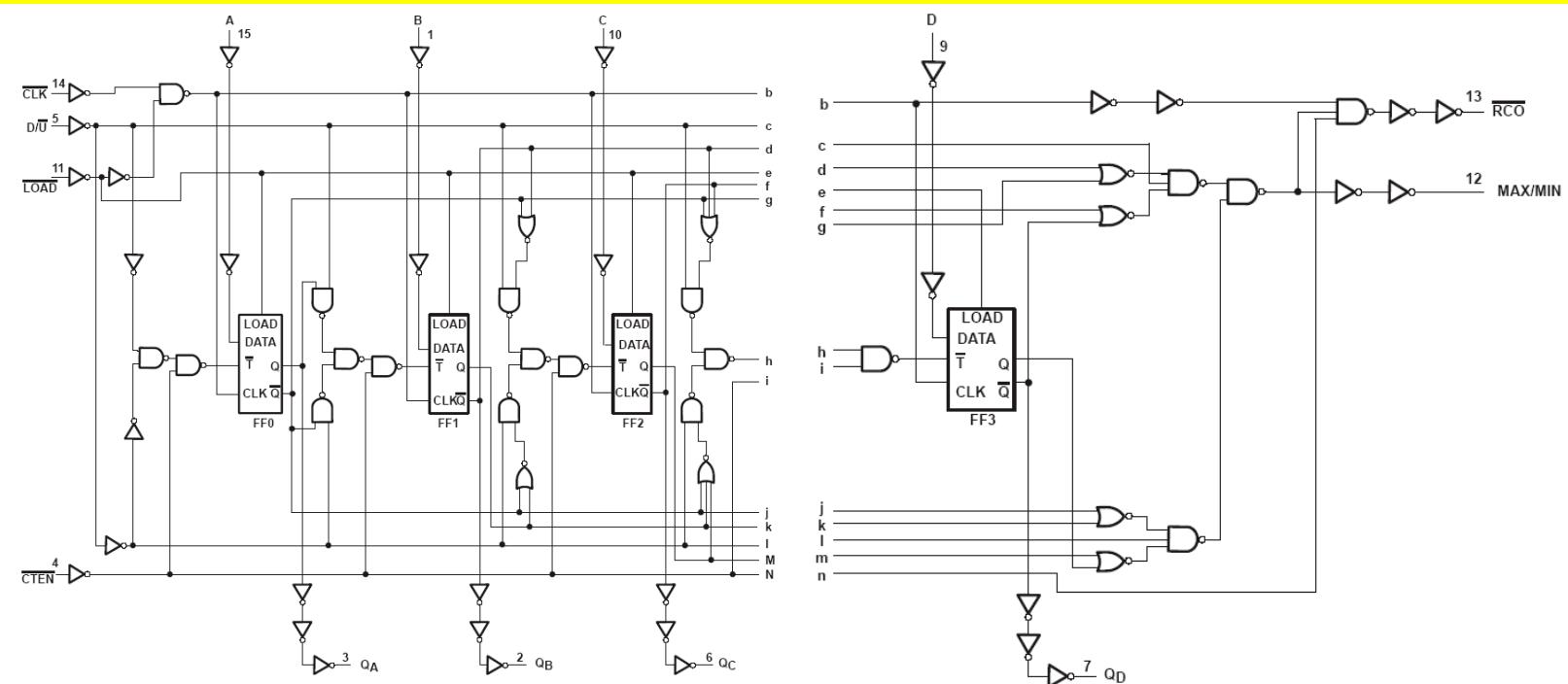


SLOŽENE STRUKTURE

- BROJILO (sinkrono, dekadsko): 74190

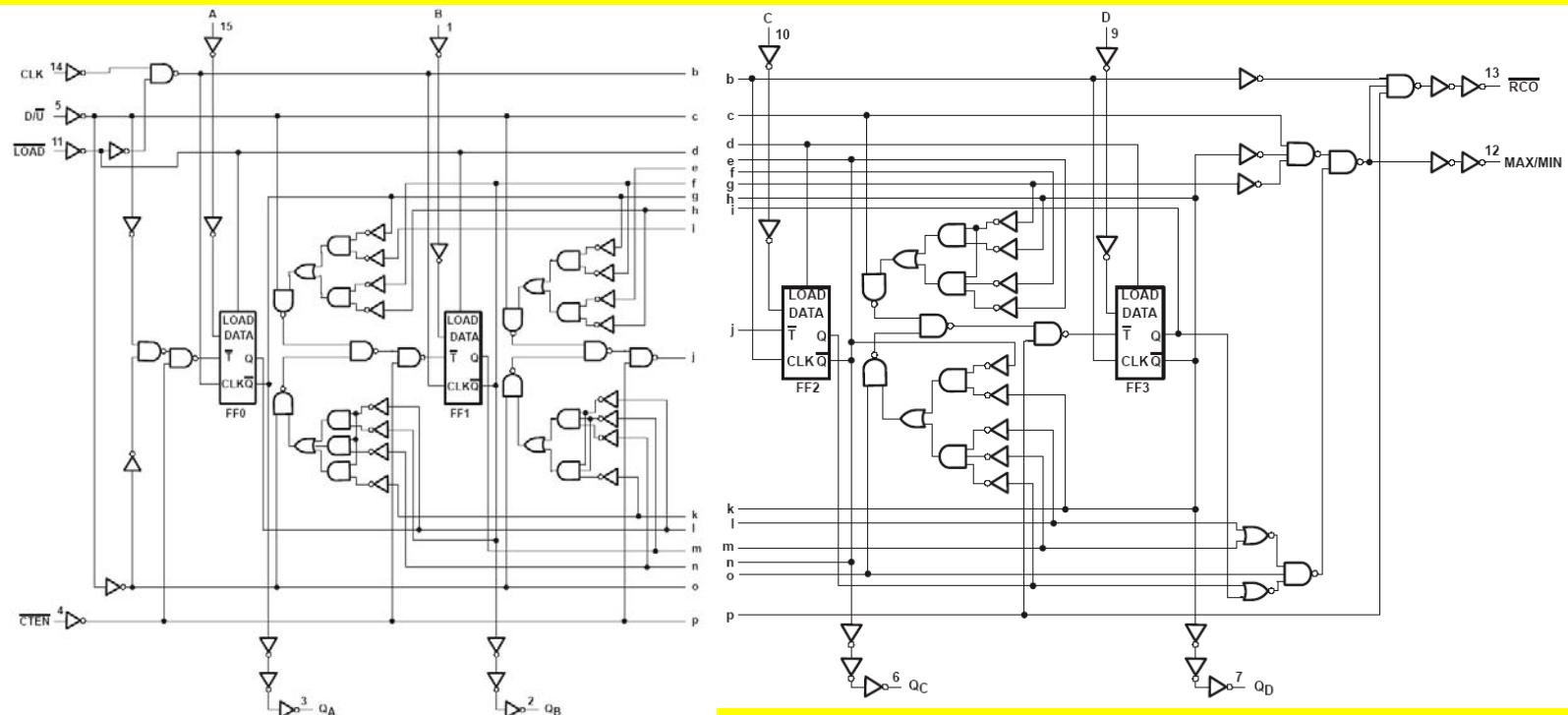

3.4. DIGITALNI AUTOMATI

- TEORIJA SUSTAVA

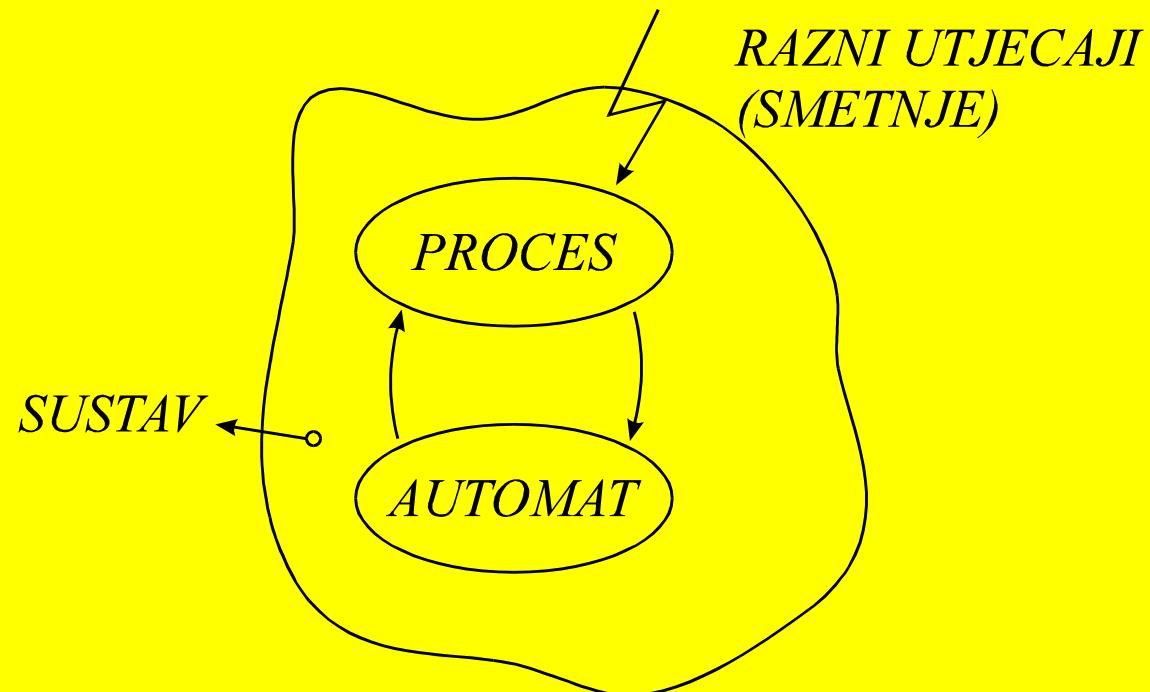

- sustav: proces na kojeg utječe okolina i automat koji regulira stanje procesa

TEORIJA SUSTAVA

- PROCES
 - treba biti u optimalnom režimu
 - po zadanoj funkciji cilja
- AUTOMAT
 - mjeri stanje procesa
 - razlučuje sva bitna stanja procesa (mjerljivost)
 - poznaje svojstva procesa (ugrađeno znanje)
 - želi kompenzirati utjecaj okoline
 - generira izlaze (naredbe)
 - raspolaže dovoljnim brojem izlaza (upravljivost)

DIGITALNI AUTOMAT

- DISKRETAN
 - radi u diskretnom vremenu
- KONAČAN
 - ima konačan broj stanja, konačnu memoriju
- DIGITALAN
 - raspolaže digitalnim ulazima i izlazima

DIGITALNI AUTOMAT

- DETERMINIRAN
 - jednoznačno obavlja svoju funkciju
- SPECIFICIRAN
 - **potpuno**: očekuje proizvoljni niz ulaza
 - **nepotpuno**: mogući su samo neki nizovi ulaza
- SINKRON
 - diskretno vrijeme određeno taktnim signalom

DIGITALNI AUTOMAT

- DEFINIRAN PETORKOM

$$A = \langle U, I, S, \delta, \lambda \rangle$$

- U : skup ulaznih simbola kodiranih kodnim riječima varijabli X :

$$U = \{u_1, u_2, \dots, u_p\} \quad 2^e \geq p$$
$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_e\}$$

DIGITALNI AUTOMAT

- I: skup izlaznih simbola kodiranih kodnim riječima varijabli Y:

$$I = \{i_1, i_2, \dots, i_q\}$$

$$2^m \geq q$$

$$Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$$

- S: skup unutrašnjih stanja kodiranih kodnim riječima varijabli Z (a to su kodne riječi stanja bistabila memorije)

$$S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$$

$$2^k \geq n$$

$$Z = \{z_1, z_2, \dots, z_k\}$$

DIGITALNI AUTOMAT

- δ : FUNKCIJA PRIJELAZA
određuje slijedeće stanje
na osnovu ulaza i sadašnjeg stanja:

$$\delta : \quad S^{n+1} = \delta(s, u)^n \quad S \times U \rightarrow S$$

- λ : FUNKCIJA IZLAZA
određuje sadašnji izlaz
 - MEALY: na osnovu ulaza i sadašnjeg stanja
 - MOORE: na osnovu sadašnjeg stanja

$$\lambda : \quad i^n = \begin{cases} \lambda(s, u)^n & \text{Mealy} \\ \lambda(s)^n & \text{Moore} \end{cases} \quad S \times U \rightarrow I \quad S \rightarrow I$$

ZAPISIVANJE AUTOMATA

- TABLICA PRIJELAZA I IZLAZA
za Mealyev model automata:

| | s^{n+1} | i^n |
|----------|------------------------|------------------------|
| s_1 | u_1, u_2, \dots, u_p | u_1, u_2, \dots, u_p |
| s_2 | s_j | i_k |
| \vdots | | |
| s_n | | |

svako mjesto u tablici odgovara jednom paru s, u

ZAPISIVANJE AUTOMATA


- TABLICA PRIJELAZA I IZLAZA
za Mooreov model automata:

| | s^{n+1} | i^n |
|-------|------------------------|-------|
| | u_1, u_2, \dots, u_p | |
| s_1 | | |
| s_2 | | |
| : | | |
| s_n | | |
| | s_j | i_k |

izlazi ovise samo o stanju s

ZAPISIVANJE AUTOMATA

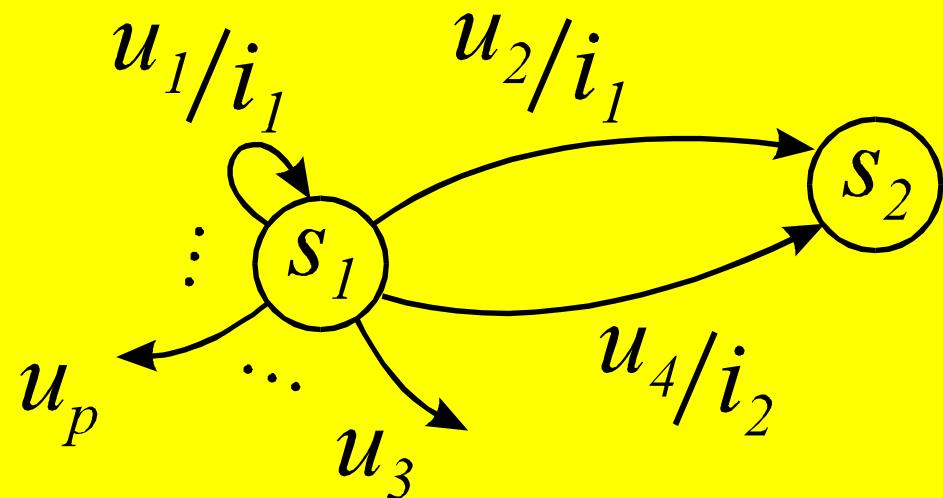
- USMJERENIM GRAFOM
za Mealyev model automata:



- čvorovi su stanja, usmjereni duljine su prijelazi
- uz duljine pišemo izlaze jer ovise o stanju i ulazu

ZAPISIVANJE AUTOMATA

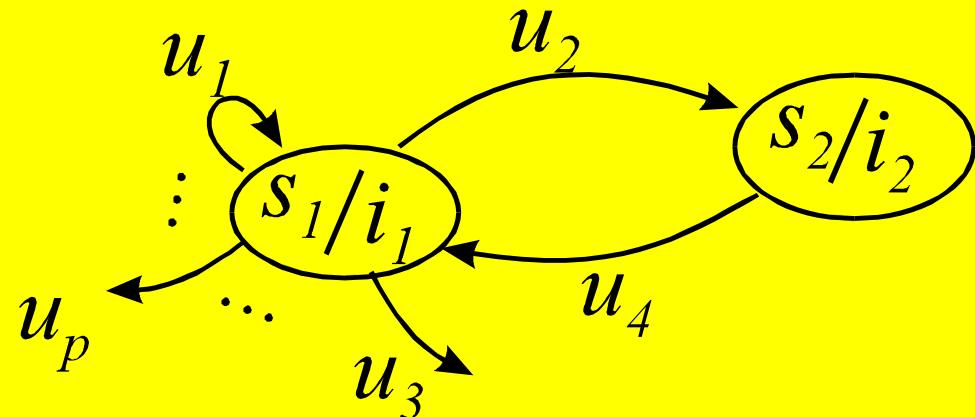- USMJERENIM GRAFOM
za Mooreov model automata:



- čvorovi su stanja, usmjereni duljine su prijelazi
- uz stanja pišemo izlaze jer ovise samo o stanju

SINTEZA AUTOMATA

- APSTRAKTNA SINTEZA
 - zadavanje automata
 - minimizacija
- STRUKTURNΑ SINTEZA
 - kodiranje stanja, ulaza i izlaza
 - uvrštavanje kodova, prepoznavanje:
 - * tablica prijelaza za pojedine bistabile
 - * tablica istine za izlazne varijable
 - realizacija automata
 - * općim bistabilima i logičkim vratima
 - * mux-demux strukturom i D bistabilima (MDD)

APSTRAKTNA SINTEZA AUTOMATA

- **ZADAVANJE AUTOMATA:** tri pristupa
 - transformator sekvence
pravila: ulazna sekvenca → izlazna sekvenca
(matematičke gramatike)
 - akceptor sekvence
pravila: ulazna sekvenca → izlazni simbol
(jezik regularnih izraza)
 - korak po korak
pravila: ulazni simbol → izlazni simbol
(metoda potpunog stabla)


ULAZNA SEKVENCA

- BESKONAČNA BEZ STRUKTURE
 - niz nezavisnih ulaznih simbola
 - tražena sekvenca započinje bilo kada
- BESKONAČNA SA STRUKTUROM
 - niz konačnih sekvenci
 - konačne sekvence iste duljine:
 - sve sekvence moguće
 - konačne sekvence različite duljine:
 - kraće ne smiju biti početak duljih
 - tražena sekvenca započinje kad prethodna završi
(automat održava sinkronizaciju)

ULAZNA SEKVENCA

Odluke sa i bez strukture:


sa strukturom:

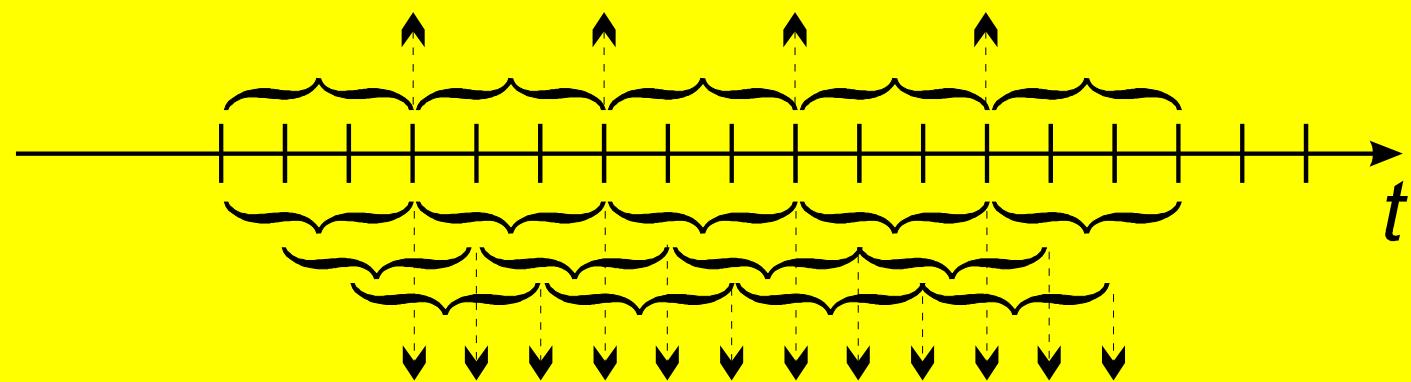

bez strukture

ZADAVANJE KORAK PO KORAK

- CRTAMO GRAF
(potpuno stablo)

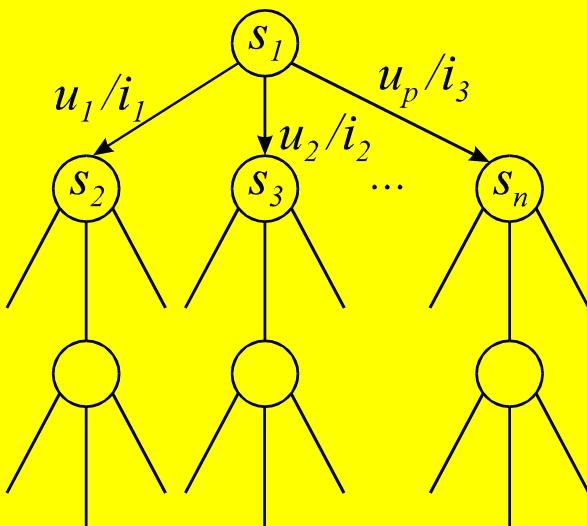

- ISPISUJEMO TABLICU PRIJELAZA I IZLAZA
(primitivna, početna tablica)

ZADAVANJE KORAK PO KORAK

- PRIMJER:

zadati automat koji ima skupove U i I :

$$U = \{u_1, u_2\} \quad I = \{i_1, i_2\}$$

i koji traži ulazne sekvence


$u_1 \ u_2 \ u_1$

$u_1 \ u_2 \ u_2$

kad nađe neku od njih, na izlazu daje i_2


ZADAVANJE KORAK PO KORAK

- MOORE automat, sekvenca SA struktrom:

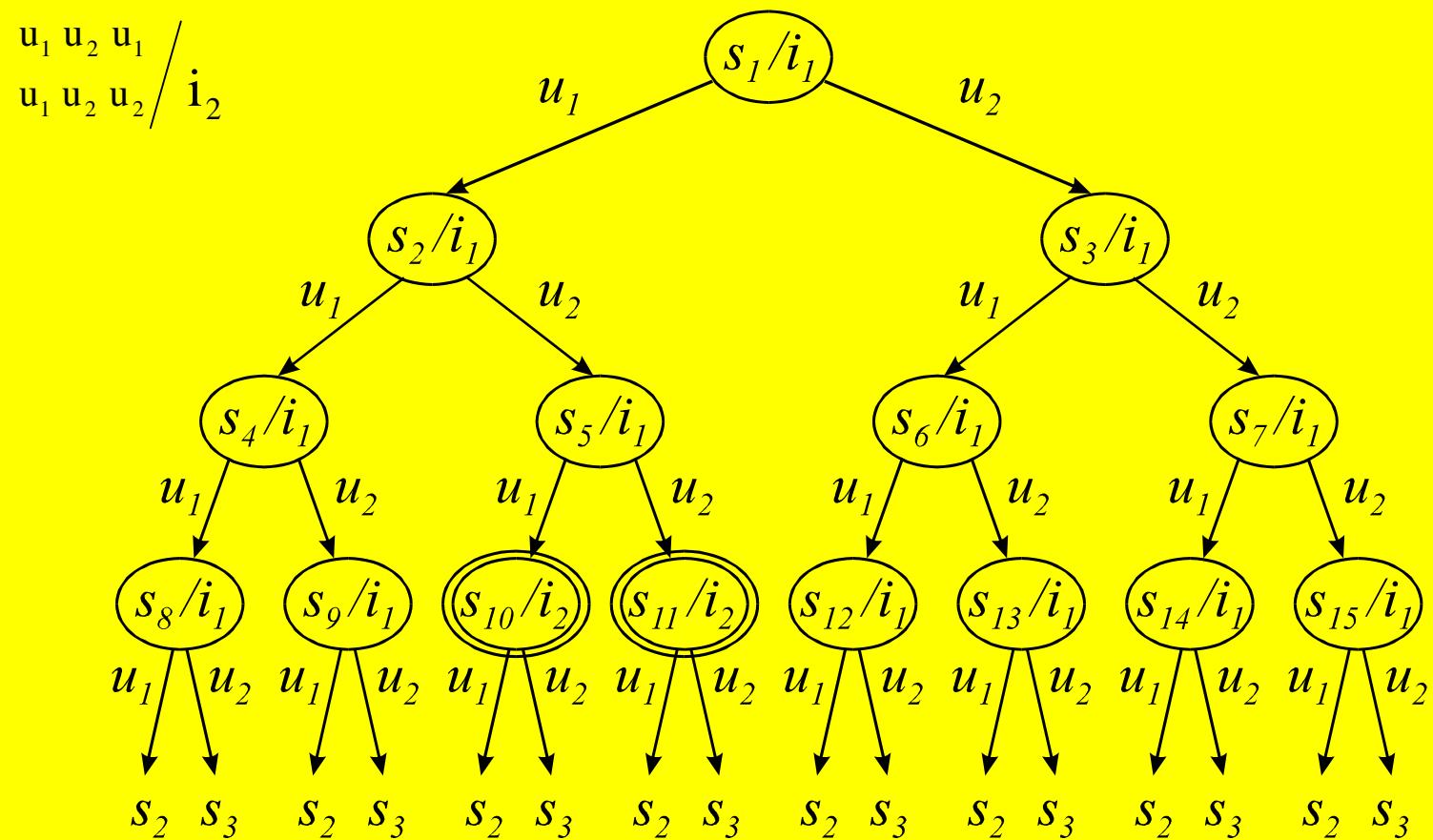


ZADAVANJE KORAK PO KORAK

- MOORE automat, sekvenca BEZ strukture:

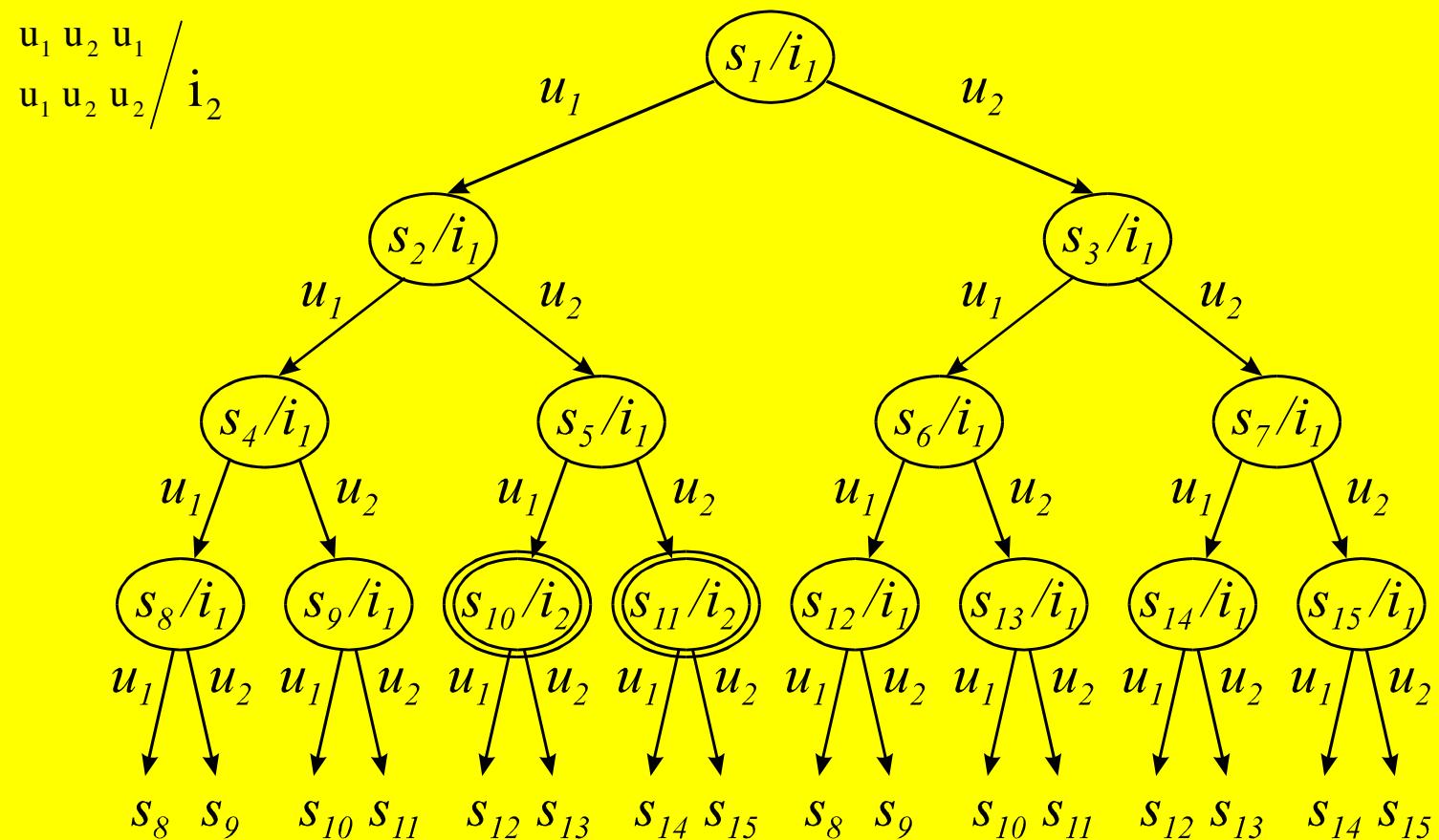


ZADAVANJE KORAK PO KORAK

- MEALY automat, sekvenca SA struktrom:

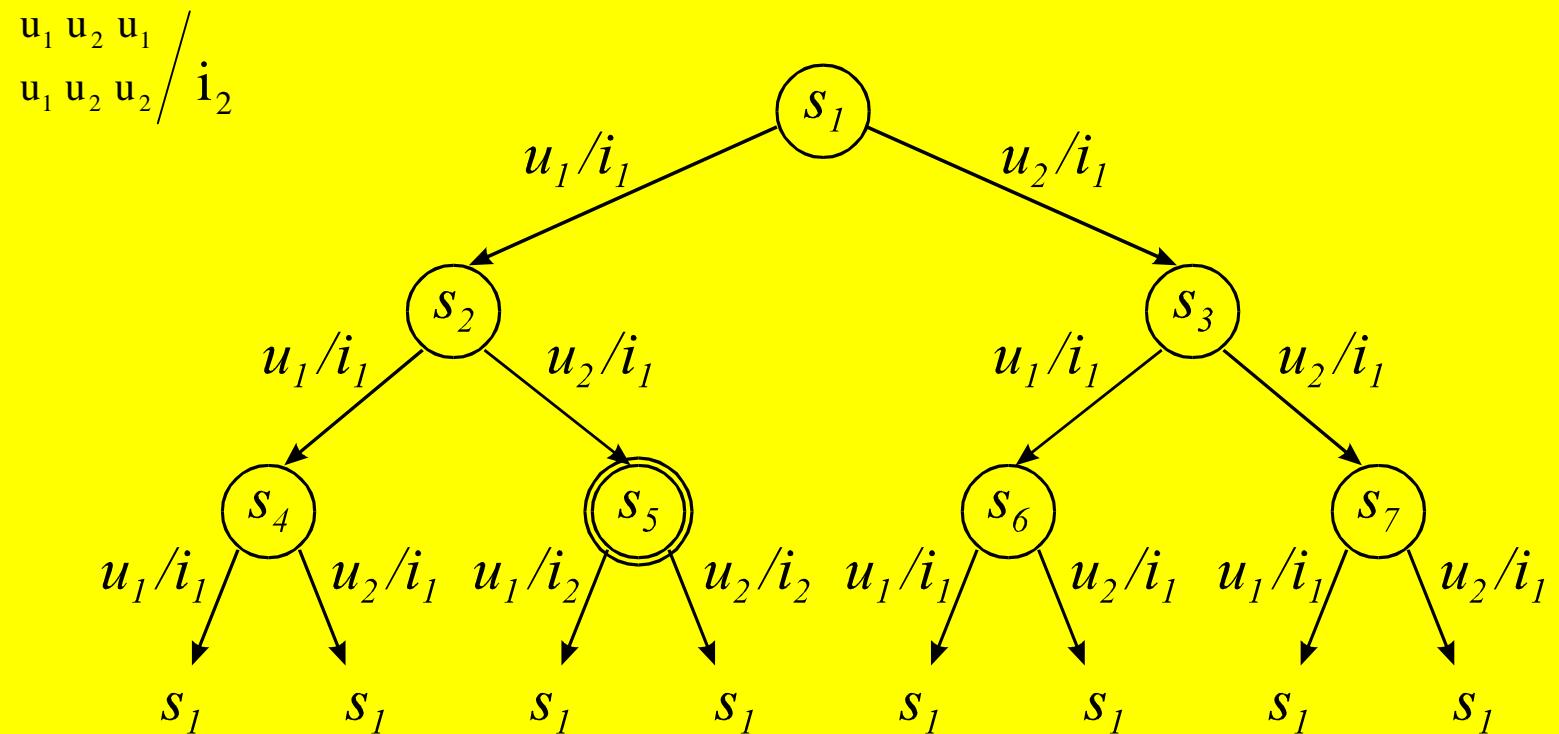

ZADAVANJE KORAK PO KORAK

- MEALY automat, sekvenca BEZ strukture:

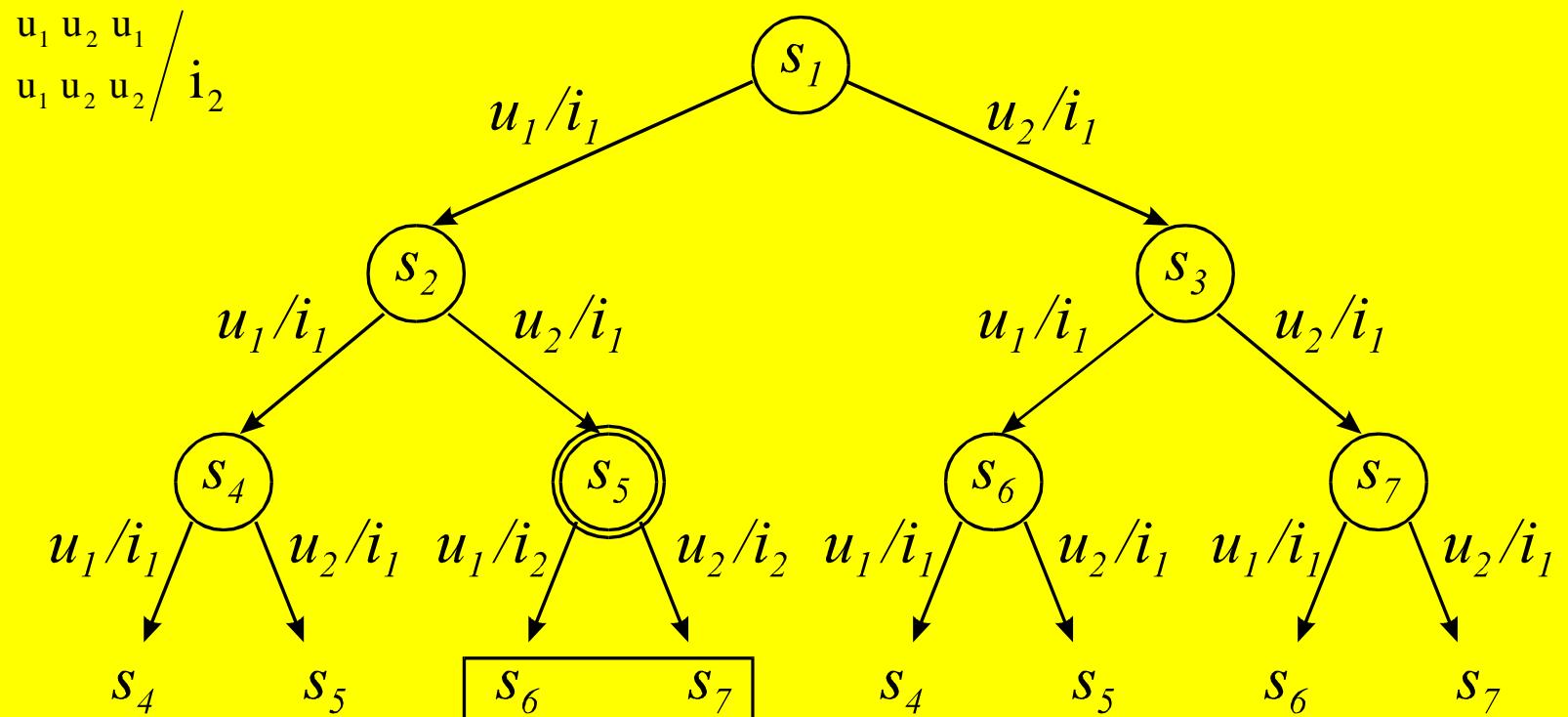

prijelaz akceptorskih stanja ovisi o preklapanju sekvenci

ZADAVANJE KORAK PO KORAK

- PRIMITIVNA (početna) TABLICA
MEALY automat, sekvenca BEZ strukture:

| $u_1 \ u_2 \ u_1$ $u_1 \ u_2 \ u_2$ / i_2 | s^{n+1} | | i^n | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| | u_1 | u_2 | u_1 | u_2 |
| s_1 | s_2 | 3 | 1 | 1 |
| s_2 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| s_3 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| s_4 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| s_5 | ⑥ | 7 | 2 | 2 |
| s_6 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| s_7 | 6 | 7 | 1 | 1 |


preklapanje
dozvoljeno

EKVIVALENTNOST AUTOMATA

- DVA AUTOMATA
 - isti automati: ista funkcija, isti po strukturi
 - različiti automati: različite funkcija i struktura
 - ekvivalentni automati:
ista funkcija a različita struktura!
- MINIMIZACIJA AUTOMATA
 - postoje ekvivalentni automati
 - pronaći među njima minimalan
 - ekvivalentni se razlikuju po **skupu stanja**
 - ne mogu se razlikovati po skupovima
ulaznih i izlaznih simbola


MINIMIZACIJA AUTOMATA

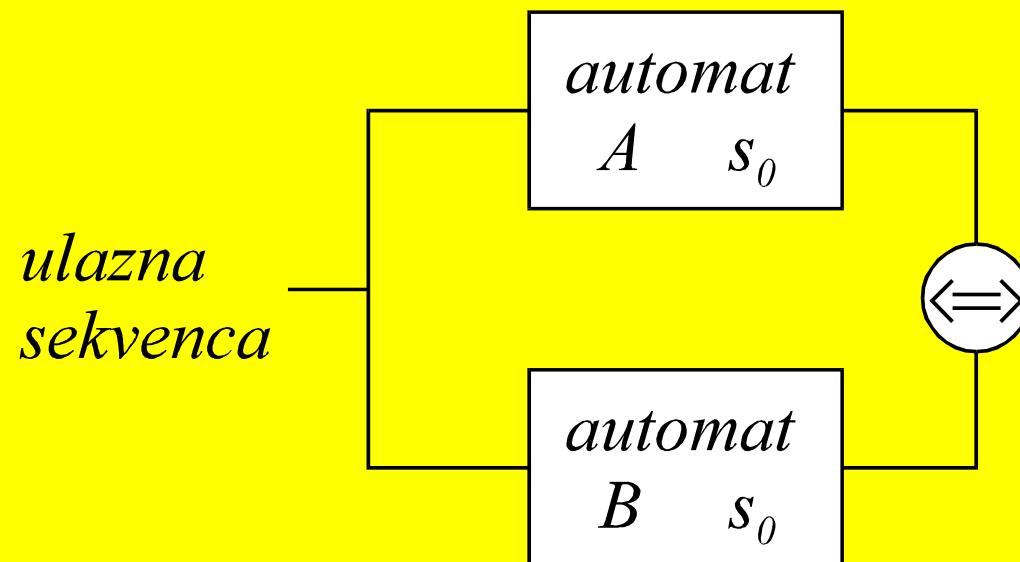- DEFINICIJA EKVIVALENT. AUTOMATA
dva automata su ekvivalentna ako
 - počnu raditi iz početnog stanja
 - za istu **proizvoljnu** ulaznu sekvencu
 - dadu istu izlaznu sekvencu



MINIMIZACIJA AUTOMATA

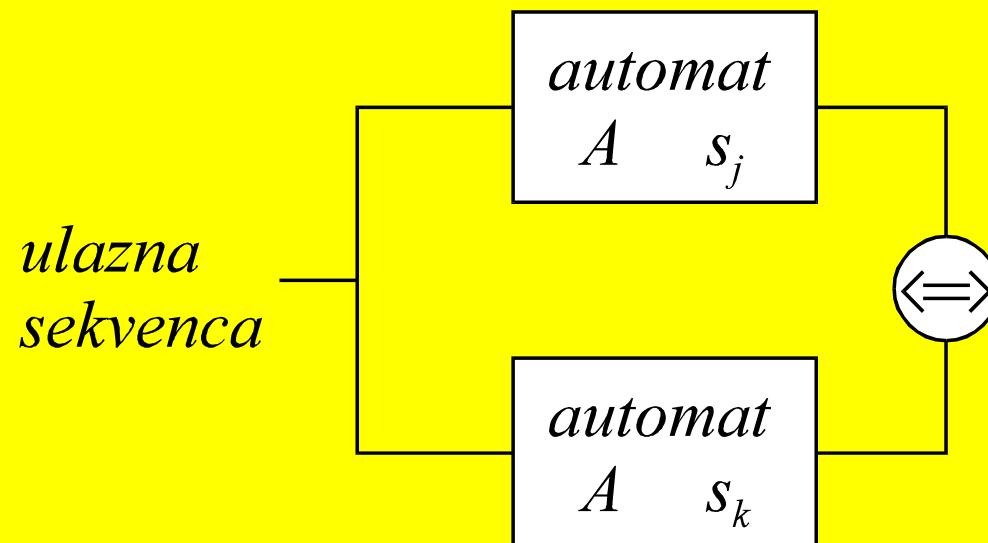- DEFINICIJA EKVIVALENTNOSTI STANJA
dva stanja istog automata su ekvivalentna ako
 - automat počne raditi iz jednog ili drugog
 - za istu **proizvoljnu** ulaznu sekvencu
 - dade u oba testa istu izlaznu sekvencu



KRITERIJ EKVIVALENCIJE STANJA

- **NUŽAN UVJET EKVIVALENCIJE**
dva stanja istog automata
mogu biti ekvivalentna ako
 - imaju iste retke u tablici izlaza
 - tada je sigurno prvi simbol izlazne sekvence u oba testa isti
- **DOVOLJAN UVJET EKVIVALENCIJE**
dva stanja istog automata **jesu** ekvivalentna ako
 - je zadovoljen nužan uvjet
 - imaju iste retke u tablici prijelaza
 - tada je sigurno i ostatak izlazne sekvence isti

METODE MINIMIZACIJE

- MINIMIZACIJA PRIMITIVNE TABLICE
 - prepostavlja da su sva stanja neekvivalentna
- HUFMANN-MEALY ALGORITAM
 - prepostavlja da su sva stanja ekvivalentna
- PAUL-UNGEROV ALGORITAM
 - polazi od implikacije
 - koristi tablicu implikanata

METODE MINIMIZACIJE

- MINIMIZACIJA PRIMITIVNE TABLICE
 - provodi se nad primitivnom tablicom
 - neposredno primjenjuje kriterij ekvivalencije
 - tražimo stanja sa istim recima u tablici prijelaza i izlaza
 - prekrižimo sva ekvivalentna stanja osim jednog
 - zamijenimo oznake prekriženih stanja s oznakom stanja koje nije prekriženo
 - ponovimo postupak radi otkrivanja novih grupa ekvivalentnih stanja

METODE MINIMIZACIJE

- MINIMIZACIJA PRIMITIVNE TABLICE
za gornji primjer


| s^n | s^{n+1} | | i^n | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| s^n | u_1 | u_2 | u_1 | u_2 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 3 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 4 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 7 | 6 | 7 | 1 | 1 |

| s^n | s^{n+1} | | i^n | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| s^n | u_1 | u_2 | u_1 | u_2 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 3 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 4 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 7 | 6 | 7 | 1 | 1 |

METODE MINIMIZACIJE

- MINIMIZACIJA PRIMITIVNE TABLICE
ispisujemo tablicu automata i crtamo graf:

| s^n | s^{n+1} | | i^n | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| | u_1 | u_2 | u_1 | u_2 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |

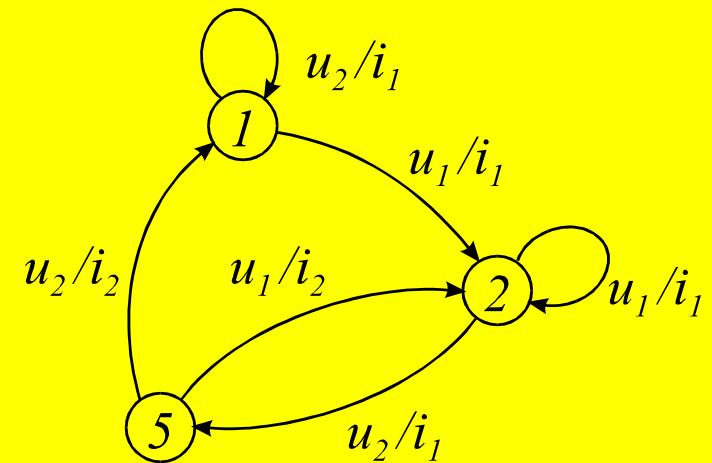

METODE MINIMIZACIJE

- MINIMIZACIJA PRIMITIVNE TABLICE

mane minimizacije primitivne tablice:

- ne otkriva sve ekvivalentnosti
- na primjer:

| s | 1 | 2 | 3 | i |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | | | | |

stanja 1 i 2 su zapravo ekvivalentna!

METODE MINIMIZACIJE

- HUFMANN-MEALY ALGORITAM
 - prepostavlja da su stanja za koja je zadovoljen **nužan uvjet** ekvivalentna
 - **klasa** je podskup stanja iz skupa S za koja prepostavljamo da su ekvivalentna
 - klasa je **zatvorena** ako sva stanja klase
 - * imaju iste prijelaze u klase
 - * sadrži samo jedno stanje
 - kada su sve klase zatvorene, svaku zamijenimo s jednim stanjem

METODE MINIMIZACIJE

- HUFMANN-MEALY ALGORITAM
 - 1. Definiramo primarne klase na osnovu nužnog uvjeta ekvivalentnosti
 - 2. Za sva stanja unutar klase odredimo prijelaze u klase
 - 3. Kontroliramo zatvorenost klasa (isti prijelazi u klase ili samo jedno stanje)
 - 4. Razbijamo otvorene klase i ponavljamo (2) (prema istim prijelazima u klase)
 - 5. Ispisujemo tablicu minimalnog automata

METODE MINIMIZACIJE

- HUFMANN-MEALY ALGORITAM
 - primjer:

| | s ⁿ⁺¹ | | i ⁿ | | A (1 1) | | u ₁ u ₂ | |
|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------|---|-------------------------------|---|
| | u ₁ | u ₂ | u ₁ | u ₂ | 1 | 2 | A | A |
| s ₁ | s ₂ | 3 | 1 | 1 | 3 | A | A | |
| s ₂ | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | A | B | |
| s ₃ | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | A | B | |
| s ₄ | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | A | A | |
| s ₅ | 6 | 7 | 2 | 2 | | | | |
| s ₆ | 4 | 5 | 1 | 1 | | | | |
| s ₇ | 6 | 7 | 1 | 1 | | | | |

| B (2 2) | | u ₁ u ₂ | |
|---------|--|-------------------------------|---|
| 5 | | A | A |

zatvorena

METODE MINIMIZACIJE

- HUFMANN-MEALY ALGORITAM
 - razbijemo klasu A:

| $A_1(11)$ | u_1 | u_2 |
|-----------|-------|-------|
| 1 | A_2 | A_1 |
| 3 | A_2 | A_1 |
| 7 | A_2 | A_1 |

| $B(2\ 2)$ | u_1 | u_2 |
|-----------|-------|-------|
| 5 | A_2 | A_1 |


| $A_2(11)$ | u_1 | u_2 |
|-----------|-------|-------|
| 2 | A_2 | B |
| 4 | A_2 | B |
| 6 | A_2 | B |

 zatvorena

METODE MINIMIZACIJE

- HUFMANN-MEALY ALGORITAM
 - crtamo tablicu i graf minimalnog automata:

| s^n | s^{n+1} | | i^n | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| | u_1 | u_2 | u_1 | u_2 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |

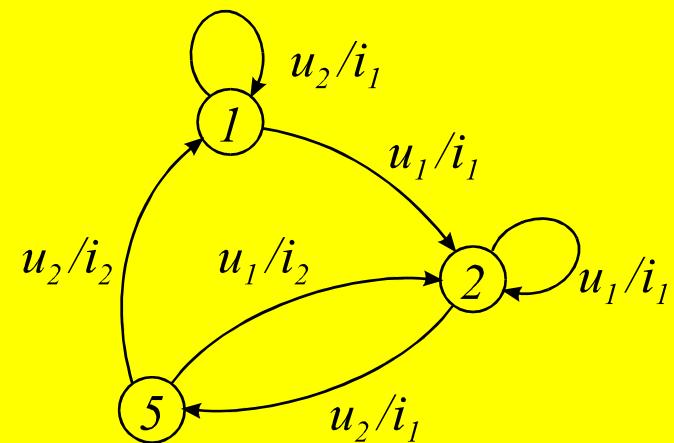

\Rightarrow isto kao prije!

METODE MINIMIZACIJE

- PAUL-UNGER ALGORITAM
 - 1. Implikacija među skupovima:
skup S_p impliciran je skupom S_{ri}
ako za S_{ri} sadrži sva stanja u koja prelaze stanja
iz S_p za promatrani ulaz u_i
 - 2. Skupova S_{ri} ima “p”, koliko ima ulaznih simbola
 - 3. Ekvivalentnost:
 S_p sadrži ekvivalentna stanja
 - * ako je zadovoljen nužan uvjet ekvivalencije
 - * ako su svi njemu pripadni S_{ri} ekvivalentni
(svodi se na zadovoljavanje nužnog uvjeta)

METODE MINIMIZACIJE

- PAUL-UNGER ALGORITAM

| s^n | s^{n+1} | | i^n | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 1 | u_1 | u_2 | u_1 | u_2 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| 5 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 6 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 7 | 6 | 7 | 1 | 1 |

S_P

METODE MINIMIZACIJE


- PAUL-UNGER ALGORITAM
 - skupove S_p formiramo sistematski 2 po 2 stanja
(ispitujemo ekvivalentnost svakog sa svakim)
 - koristimo tablicu implikanata
 - to je trokutasta matrica bez dijagonale
 - * $s_i \Leftrightarrow s_i$, stanje ekvivalentno samo sebi
 - * $s_i \Leftrightarrow s_j \Rightarrow s_j \Leftrightarrow s_i$ (“komutativnost”)
 - tablica ima $n-1$ redaka i stupaca
 - svako mjesto odgovara jednom paru s_i, s_j
 - u mesta tablice upisujemo implikante,
a to su skupovi S_{ri}

METODE MINIMIZACIJE

- PAUL-UNGER ALGORITAM
 - 1. Formiramo trokutastu matricu $n-1 \times n-1$
 - 2. Upišemo implikante
 - Sri \Rightarrow zadovoljen nužan, ne i dovoljan uvjet,
 - X \Rightarrow nužan uvjet nije zadovoljen (neekv.)
 - V \Rightarrow zadovoljeni nužan i dovoljan uvjet (ekv.)
 - 3. Ispitujemo kontradikcije,
 - upisujemo X za otkrivene neekvivalentnosti
 - 4. Ponavljamo (3) ako ima novih neekvivalentnosti
 - 5. Ispisujemo tablicu minimalnog automata
 - neprekrižena polja znače ekvivalentna stanja

METODE MINIMIZACIJE

- PAUL-UNGER ALGORITAM

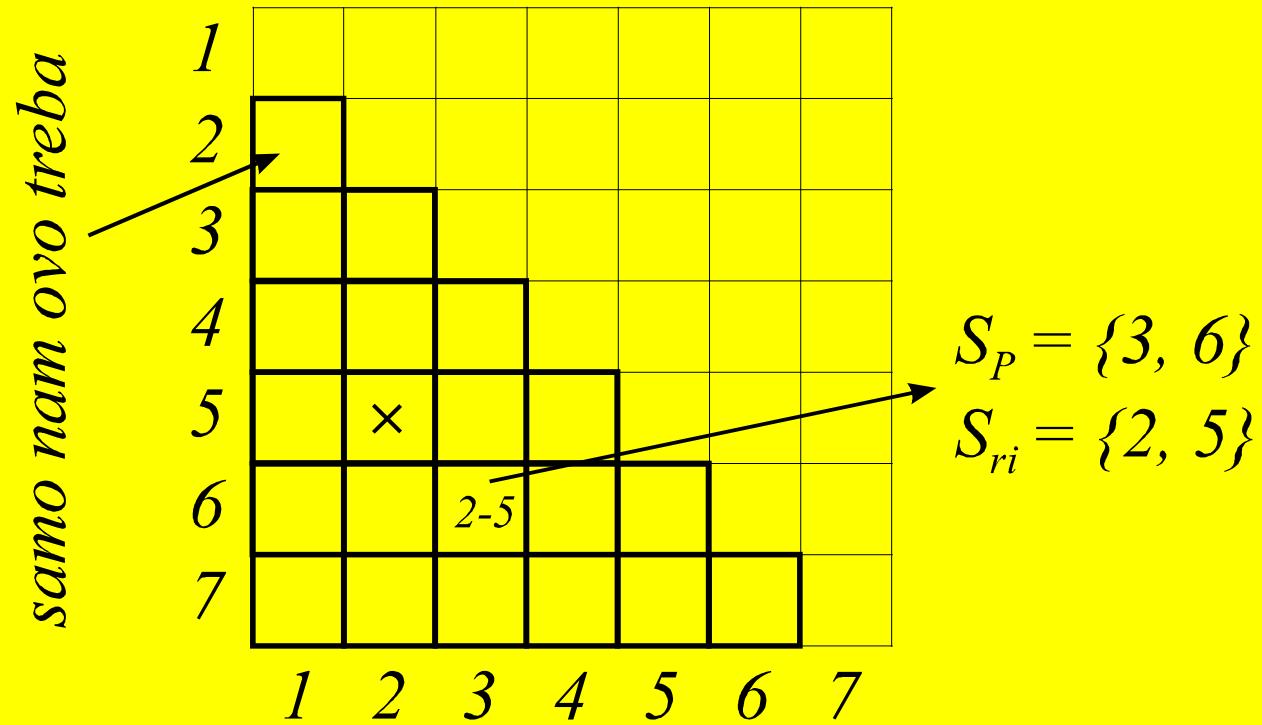

METODE MINIMIZACIJE

- PAUL-UNGER ALGORITAM
 - primjer: popunimo tablicu implikanata

| | s^{n+1} | | i^n | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|--|
| | u_1 | u_2 | u_1 | u_2 | |
| s_1 | s_2 | 3 | 1 | 1 | |
| s_2 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
| s_3 | 6 | 7 | 1 | 1 | |
| s_4 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
| s_5 | 6 | 7 | 2 | 2 | |
| s_6 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
| s_7 | 6 | 7 | 1 | 1 | |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 2 | 2-4 3-5 | | | | | |
| 3 | 2-6 3-7 | 4-6 5-7 | | | | |
| 4 | 2-4 3-5 | ✓ | 4-6 5-7 | | | |
| 5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | | |
| 6 | 2-4 3-5 | ✓ | 4-6 5-7 | ✓ | ✗ | |
| 7 | 2-6 3-7 | 4-6 5-7 | ✓ | 4-6 5-7 | ✗ | 4-6 5-7 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

METODE MINIMIZACIJE


- PAUL-UNGER ALGORITAM
 - provjerimo kontradikcije

| | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2 | 2-4 3-5 | | | | |
| 3 | 2-6 | 4-6 5-7 | | | |
| 4 | 3-7 | | 4-6 5-7 | | |
| 5 | 2-4 3-5 | ✓ | | 4-6 5-7 | |
| 6 | | | | | 4-6 5-7 |
| 7 | | | | | 4-6 5-7 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| s^n | s^{n+1} | | i^n | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| | u_1 | u_2 | u_1 | u_2 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |

STRUKTURNA SINTEZA

- MODEL REALIZACIJE

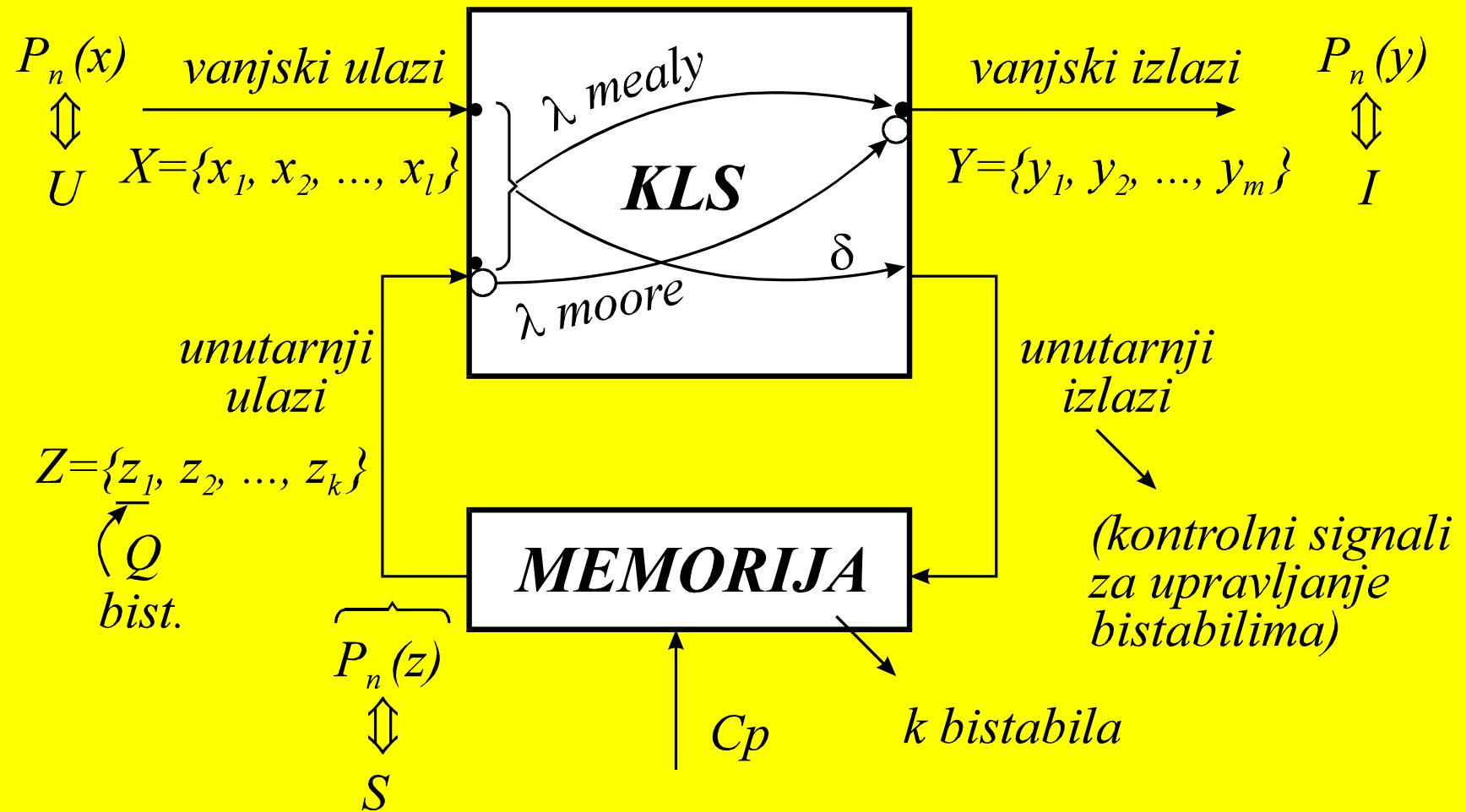

STRUKTURNΑ SINTEZA

- KODIRANJE ULAZA I IZLAZA
 - najčešće ovisno o okolini (izvorištu i odredištu)
- KODIRANJE STANJA
 - unutrašnja stvar automata
 - o kodiranu ovisi kompleksnost strukture
 - nema egzaktnog postupka
 - koristimo strategiju susjednosti
 - za stanja među kojima postoji prijelaz nastojimo dodijeliti susjedne kompleksije
 - kodiramo Veitchevim dijagramom

STRUKTURNΑ SINTEZA

- PRIMJER KODIRANJA


| | s^{n+1} | | i^n | |
|---|---------|-----|-----|-----|
| | u_1 | u_2 | u_1 | u_2 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |

- KODIRANJE ULAZA I IZLAZA

| U | x_1 | I | y_1 |
|-----|-----|-----|-----|
| u_1 | 0 | i_1 | 0 |
| u_2 | 1 | i_2 | 1 |


STRUKTURNΑ SINTEZA

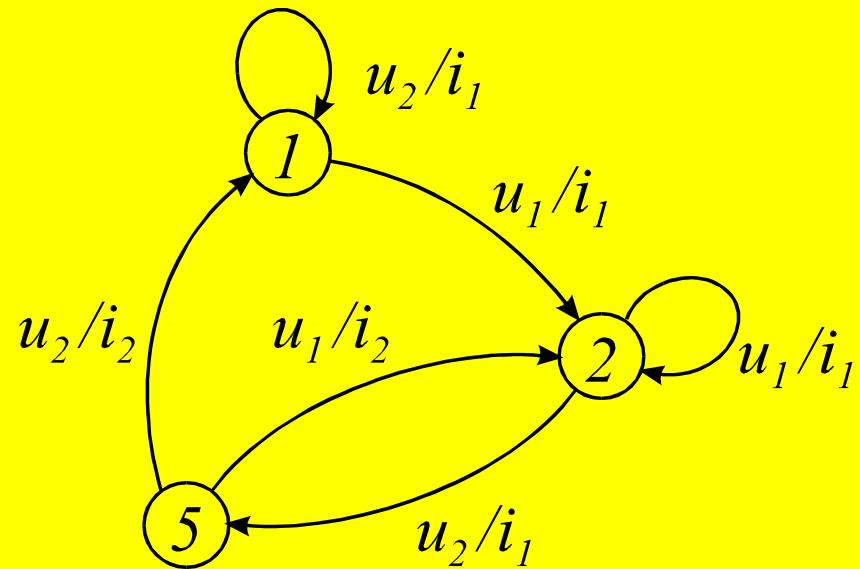- KODIRANJE STANJA
prijelazi među stanjima očiti su na grafu automata



početno stanje: kompleksija 0 (reset)

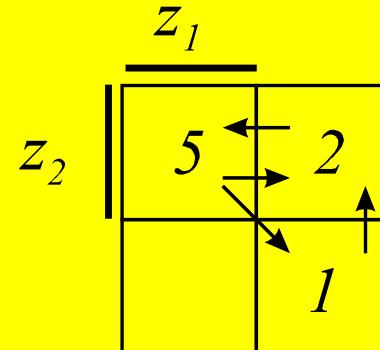kodiramo Veitchevim
dijagramom (susjednost)



STRUKTURNA SINTEZA

- UPISIVANJE KODOVA U TABLICU
 - standardna tablica je dvodimenzionalna:

| | s^{n+1} | i^n |
|----------|------------------------|------------------------|
| | u_1, u_2, \dots, u_p | u_1, u_2, \dots, u_p |
| s_1 | | |
| s_2 | | |
| \vdots | | |
| s_n | | |

STRUKTURNA SINTEZA

- UPISIVANJE KODOVA U TABLICU
 - pređimo na jednodimenzionalnu tablicu:

| S | U | s^{n+1} | i^n |
|----------|----------|-----------|-------|
| s_1 | u_1 | | |
| | u_2 | | |
| | \vdots | | |
| | u_p | | |
| s_2 | u_1 | | |
| | u_2 | | |
| | \vdots | | |
| | u_p | | |
| \vdots | | | |

STRUKTURNA SINTEZA

- UPISIVANJE KODOVA U TABLICU
 - kodove upisujemo u jednodimenzionalnu tablicu:
(tako da kodne riječi budu u binarnom nizu)

| s ⁿ | | | | u ⁿ | | | | s ⁿ⁺¹ | | | | i ⁿ | | | |
|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|------------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|
| z ₁ | z ₂ | ... | z _k | x ₁ | x ₂ | ... | x _ℓ | z ₁ | z ₂ | ... | z _k | y ₁ | y ₂ | ... | y _m |
| 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | ... | 1 | | | | | | | | |
| | | ⋮ | | | ⋮ | | | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | ... | 0 |
| 1 | 1 | ... | 1 | 1 | 1 | ... | 0 | | | | | | | | |
| 1 | 1 | ... | 1 | 1 | 1 | ... | 1 | | | | | | | | |

STRUKTURNA SINTEZA

- UPISIVANJE KODOVA U TABLICU
 - za gornji primjer:

| | s ⁿ⁺¹ | | i ⁿ | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | u ₁ | u ₂ | u ₁ | u ₂ |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |

s₁

| s | z ₁ | z ₂ |
|---|----------------|----------------|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 1 |

s₂

R

| U | x ₁ |
|----------------|----------------|
| u ₁ | 0 |
| u ₂ | 1 |

s₅

| z ₁ | | | z ₂ | | | x ₁ | | | z ₁ | | | z ₂ | | | y | | |
|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|--|--|---|--|--|
| 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | | 0 | | |
| 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | | 0 | | | 0 | | |
| 0 | | | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | |
| 1 | | | 0 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 0 | | |
| 1 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | | 1 | | | 0 | | |
| 1 | | | 0 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 0 | | |
| 1 | | | 1 | | | 0 | | | 1 | | | 1 | | | R | | |
| 1 | | | 0 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | R | | |
| 1 | | | 1 | | | 0 | | | 1 | | | 0 | | | 1 | | |
| 1 | | | 0 | | | 1 | | | 1 | | | 0 | | | 1 | | |
| 1 | | | 1 | | | 0 | | | 1 | | | 0 | | | 1 | | |
| 1 | | | 0 | | | 1 | | | 1 | | | 0 | | | 1 | | |

prepoznamo: tablice prijelaza bistabila i tablice istine!

STRUKTURNΑ SINTEZA

- REALIZACIJA AUTOMATA
 - **bistabilima i logičkim vratima:**
 - * koristimo metode minimizacije BF
 - * realiziramo NI i NILI vratima
 - * koristimo metode sinteze općih bistabila

STRUKTURNΑ SINTEZA

- REALIZACIJA AUTOMATA

primjer: RS bistabilima i NI logičkim vratima:

- metoda rekonstrukcije



| z_1 | z_2 | x_1 | z_1 | z_2 | y | R_1 | S_1 | R_2 | S_2 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | r | 0 | 0 | 1 |
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 0 | r | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | r | 0 | 0 | r |
| | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | r |
| 1 | 0 | 0 | R | | R | r | r | r | r |
| | | 1 | R | | | r | r | r | r |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | r |
| | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

STRUKTURNA SINTEZA

- REALIZACIJA AUTOMATA

primjer: RS bistabilna i NI logičkim vratima:

- minimizacija R_1, S_1

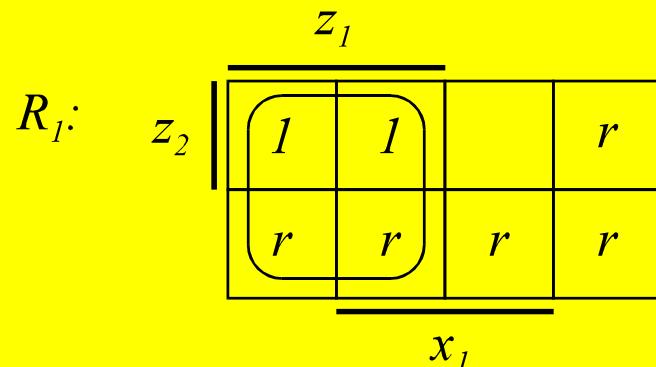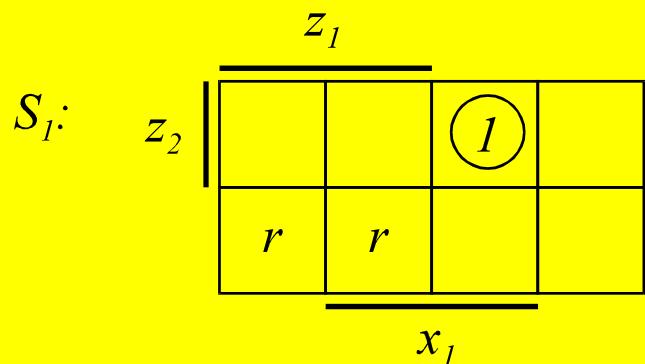

$$S_1 = \overline{\overline{z}_1} z_2 x_1$$



$$R_1 = z_1$$

STRUKTURNΑ SINTEZA

- REALIZACIJA AUTOMATA

primjer: RS bistabilna i NI logičkim vratima:

- minimizacija R_2, S_2

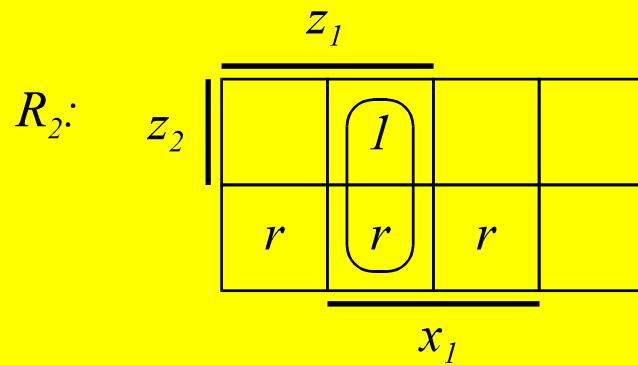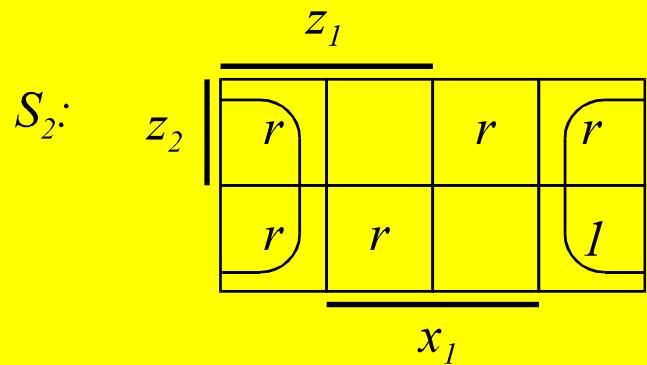

$$S_2 = \overline{x}_1$$


$$R_2 = \overline{z}_1 \overline{x}_1$$

STRUKTURNΑ SINTEZA

- REALIZACIJA AUTOMATA

primjer: RS bistabilna i NI logičkim vratima:

- minimizacija y

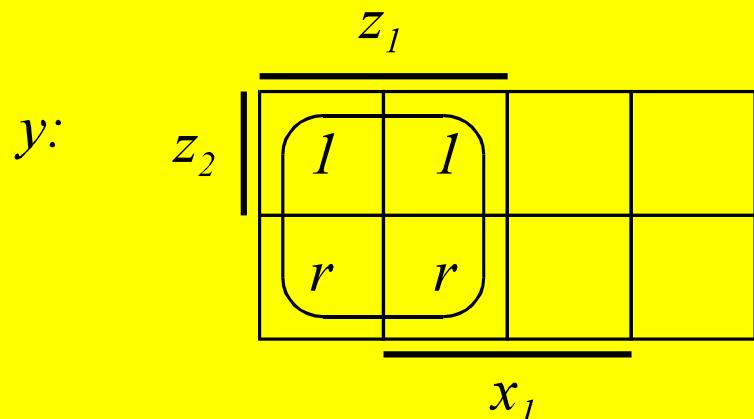


$$y = z_1$$

STRUKTURNA SINTEZA

- REALIZACIJA AUTOMATA

- nacrtajmo shemu

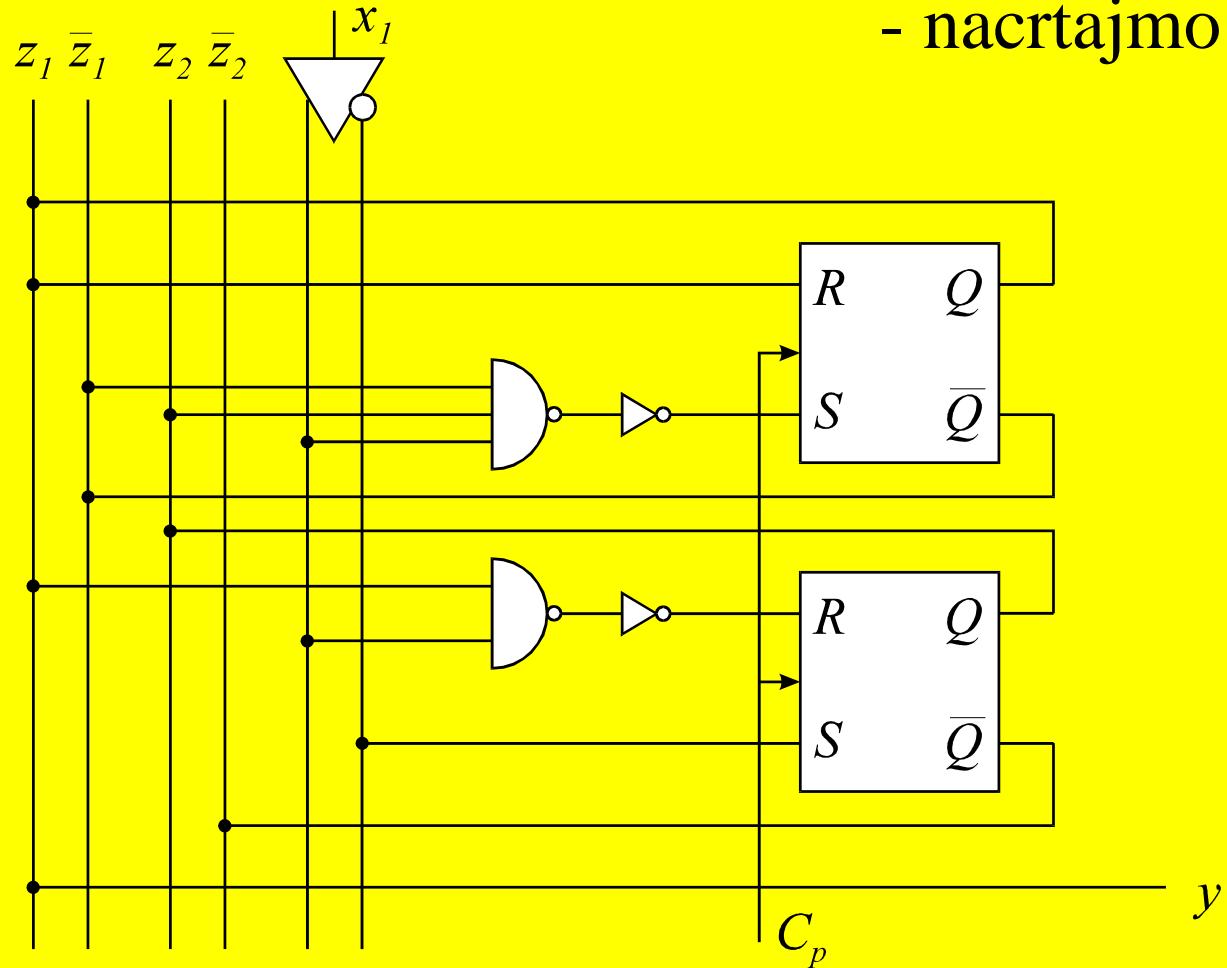

STRUKTURNA SINTEZA

- REALIZACIJA AUTOMATA

- multipleksersko demultiplekserskom strukturom i D bistabilima (register), MDD
 - * odrediti broj multipleksera $M=m+k$
 - * odrediti veličinu multipleksera i demultipleksera (po kriteriju kvadratičnosti matrice)
 - * koristimo metodu za D bistabil:
$$Q^{n+1} = D^n$$
 - * tablica prijelaza numerički identična tablici istine
 - * popunjavamo matricu

STRUKTURNΑ SINTEZA

- REALIZACIJA AUTOMATA
primjer: MDD struktura
 - kvadratičnost matrice

| z_1 | z_2 | x_1 | z_1 | z_2 | y |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 1 | | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | R | | R |
| | 1 | | | | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 1 | | 0 | 0 | 1 |

$$2^d \approx M \cdot 2^m$$

$$d + m = k + \ell$$


$$M = 3$$

$$d + m = 3$$

| d | m | 2^d | $M \cdot 2^m$ |
|-----|-----|-------|---------------|
| 1 | 2 | 2 | 12 |
| 2 | 1 | 4 | 6 |


STRUKTURNΑ SINTEZA

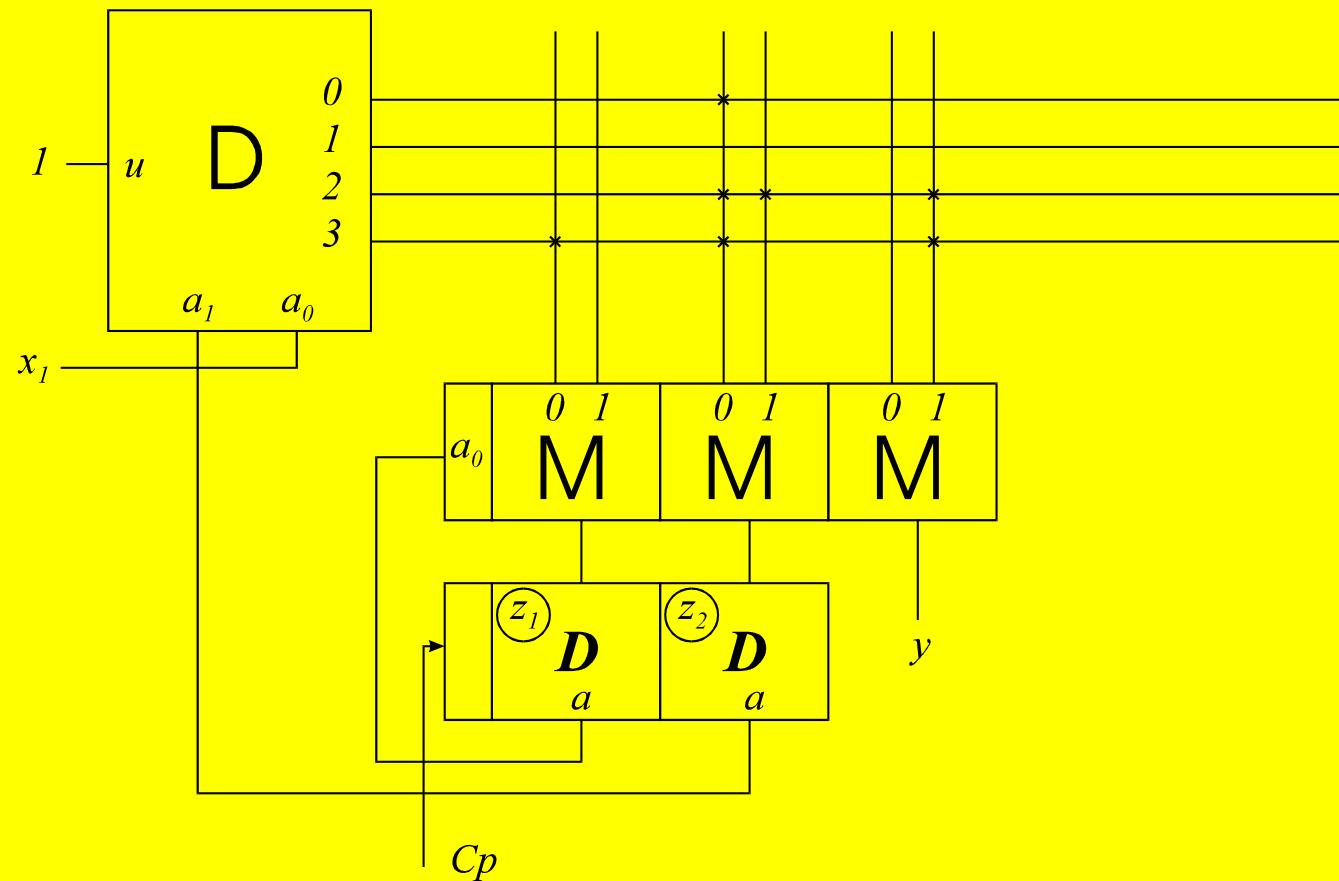- REALIZACIJA AUTOMATA
 - shema, pazimo na raspored varijabli



3.5. PROGRAMABILNI AUTOMATI I ALGORITMI

- WILKIESOV MODEL (MDD struktura)

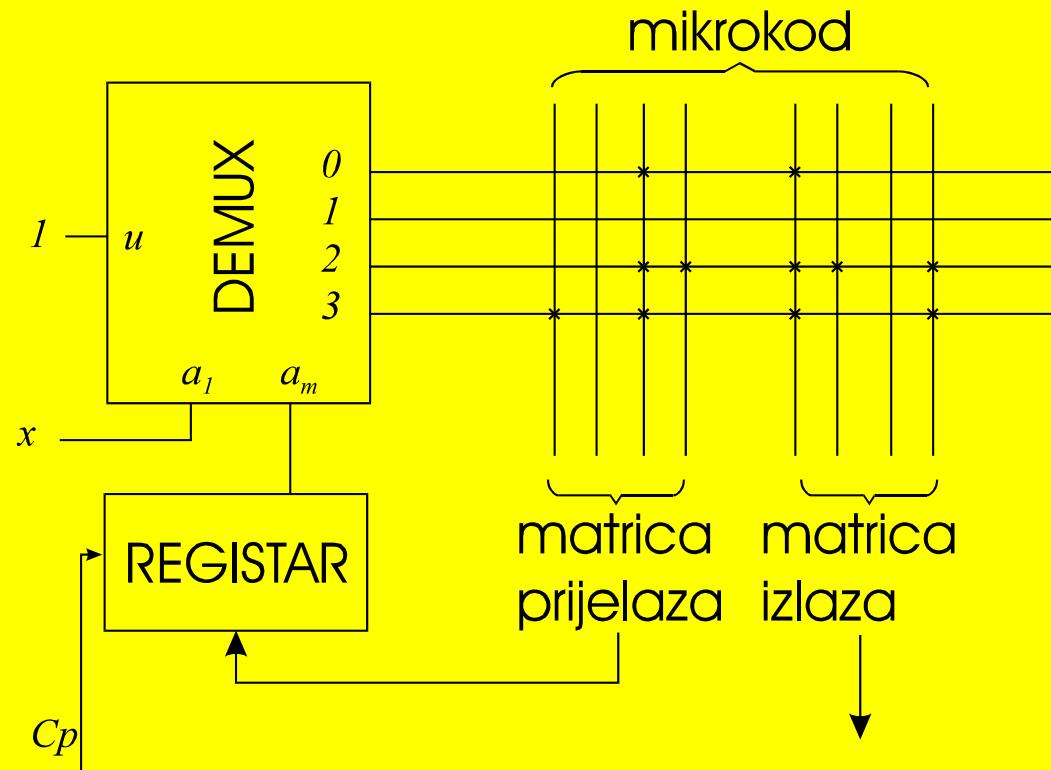

sadržaj matrice je **mikroprogram!**

AUTOMAT I PROCESOR RAČUNALA

- ULOGA AUTOMATA
 - upravlja izvršenjem naredbi računala
(upravlja radom sabirnice i ALU jedinicom)
- IZVEDBA AUTOMATA
 - mikroprogramirani
 - * jedna instrukcija računala
više mikroinstrukcija
 - * sporiji, lakše konstruira i modificira
 - klasični (bistabili, logička vrata)
 - * jedna instrukcija računala više stanja
 - * brži, teže se konstruira i modificira


ALGORITMI

- **ALGORITAM**
 - skup transformacija ili instrukcija
 - u konačnom broju koraka
 - postiže rješenje problema
 - iz neke klase problema
- **RJEŠENJE**
 - za konkretni problem nižemo instrukcije
 - odgovara pisanju programa
- **ALGORITAM i AUTOMAT**
 - algoritmu odgovara automat - stroj
 - npr. Turingov stroj

TURINGOV STROJ

- Alan Turing
 - najsnažniji stroj
 - raspolaže beskonačnom trakom
 - automat upravlja glavom za čitanje/pisanje

beskonačna traka
podijeljena
na polja

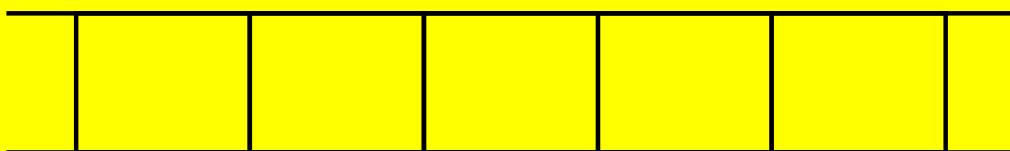

glava za čitanje i pisanje



TURINGOV STROJ

- ZADAVANJE TURINGOVOG STROJA
 - rad automata definiramo petorkama
 - kao da se radi o mikroprogramiranom automatu
 - ulazni i izlazni alfabet su isti (T)
 - dodana je naredba za pomak glave
(lijevo, desno ili stop)

$$\langle S_i, T_i, T_j, \left| \begin{matrix} S \\ L \\ R \end{matrix} \right|, S_j \rangle$$

TURINGOV STROJ

- VRSTE TURINGOVOG STROJA
 - dozvolimo rad bez pomaka glave (N automat)
 - istovremeno ili upis ili pomak (F automat)
 - traka konačna s jedne strane
 - automat s dvije trake
- svi su jednakо sposobni!

TURINGOV STROJ

- PRIMJER

množenje binarnog broja s 2 (pomak u lijevo)

b 0 1 0 0 0 1 0 1 b

| | |
|---|---|
| $\langle S_{00}, 0, 0, L, S_{00} \rangle$ | $\langle S_{01}, 0, 1, L, S_{00} \rangle$ |
| $\langle S_{00}, 1, 0, L, S_{01} \rangle$ | $\langle S_{01}, 1, 1, L, S_{01} \rangle$ |
| $\langle S_{00}, b, b, S, S_{00} \rangle$ | $\langle S_{01}, b, 1, S, S_{00} \rangle$ |